

PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

C3 2025-2026 Sem. 2

Proiect 3

Sapt 3

11 martie 2026

19:00-20:00

serban@upit.ro

Regulament disciplina

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 15%
- Lucrare control 15%
- Prezentare si sustinere proiect 20%
- Examen 50%
- Bonus prezenta – 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota proiect minim 5 (conditie obligatorie pentru intrare in examen);
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5;
- Nota de minim 5 la Lucrarea de control.

In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.

Cerinte proiect

1). Realizarea suportului scris (format pdf) care sa contina capitolele:

Proiectarea Hardware si Proiectarea Software

- In cap. Proiectarea Hardware trebuie sa fie inclusa argumentarea pentru logica de conectare a circuitelor de memorie si I/O, respectiv a perifericelor;
- Este **obligatorie** schema de conectare finala a tuturor componentelor (eventual fara circuitele de alimentare) cu precizarea tuturor pinilor circuitelor folosite si a modului de conectare a acestora; va fi prezentat modul de programare a tablei prin folosirea tastelor (manualul de utilizare);
- In cap. Proiectarea Software trebuie sa fie inclusa logica de constructie a programului software cu toate componentele sale (prin descrieri explicative si organigrame), respectiv listingul programului;
- Este **obligatorie** lista de variabile folosite sub forma unui tabel de forma:


Nume variabila	Semnificatie	Valoarea de initializare	Mod de reprezentare	Adresa de stocare in memorie RAM

- Folosirea unui simulator pentru programul (sau portiuni din el) realizat este un bonus.

2). Predarea proiectului se va face pana in ziua de **23 mai 2026 ora 23:00** pe platforma moddle.


3). Sustinerea proiectului de catre realizator (activitate obligatorie) printr-o sesiune de intrebari legate de solutiile folosite (in ultima saptamana din semestru 25 – 29 mai 2026 la o data stablita de comun acord).

Celule de afisaj LED cu 7 segmente

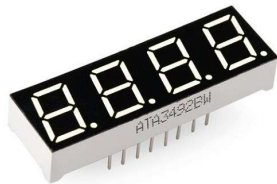

Celule de afisaj LED cu 7 segmente

7 Segment Display Pinout



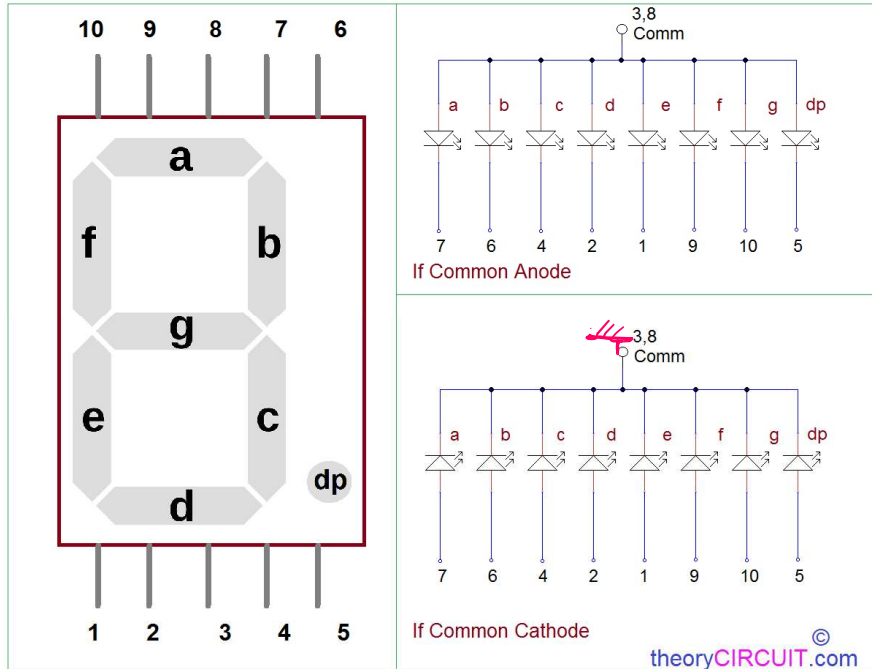


CATHOD COMMON

segment outputs							display
a	b	c	d	e	f	g	
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	2
1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
0	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	0	0	1	1	9



7-Segment Display

Celule de afisaj LED cu 7 segmente

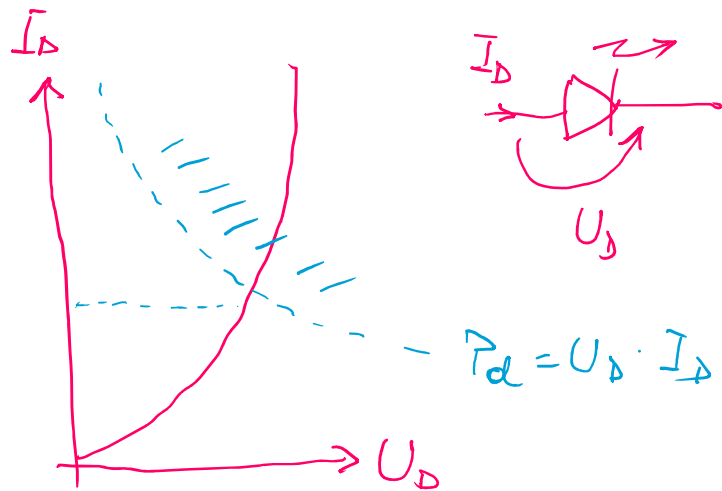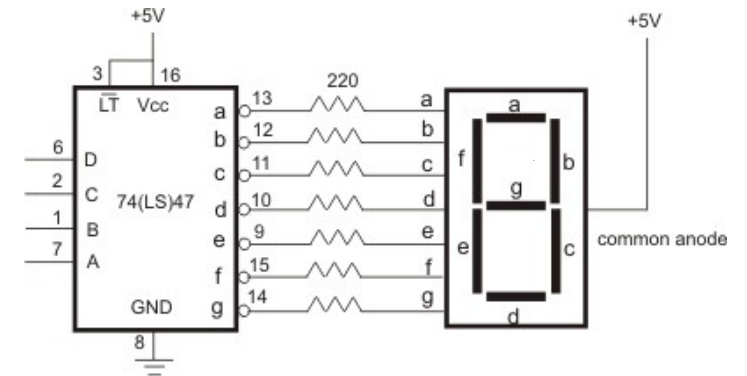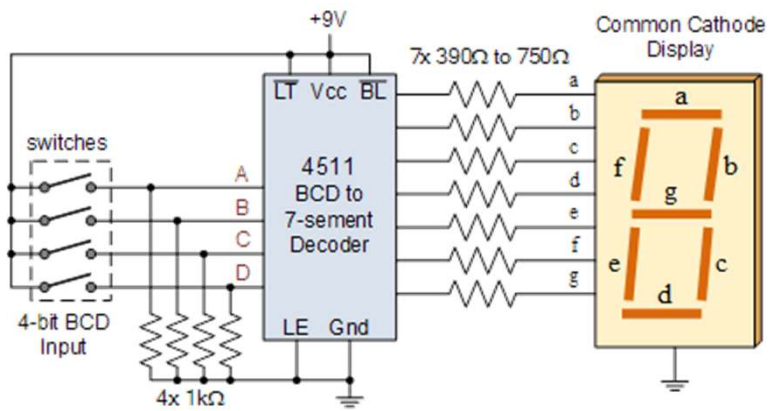

comanda clasic pentru
celula LED 7 segmente -

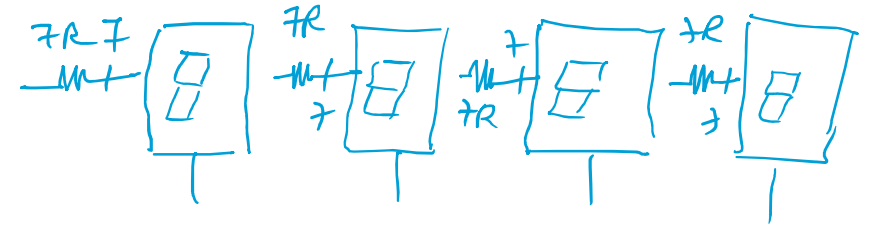
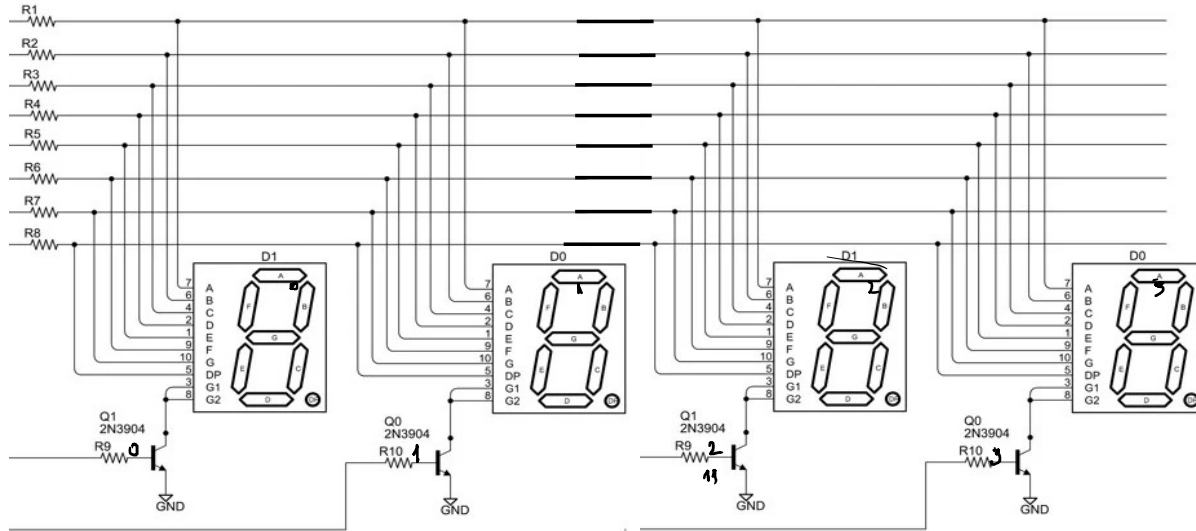
Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare



$7R \times 4 = 28R$ Rezistente
 $7 \times 4 = 28$ fire comanda
 4 - catod -

(comanda clasic)

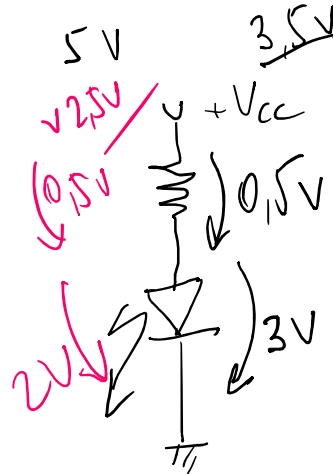
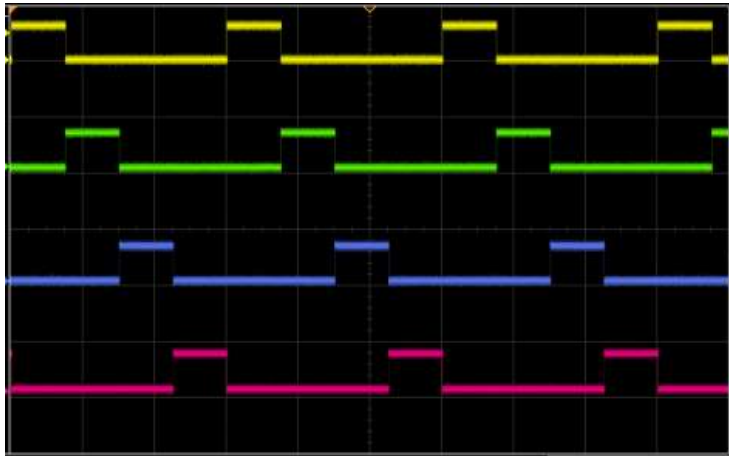
$t = ?$ $f > 50 \text{ kHz}$ $T < 20 \text{ ms}$




Comanda prin multiplexare
 Resurse

- $7R$ - rezistente
 - $7 + 4 = 11$ fire comanda

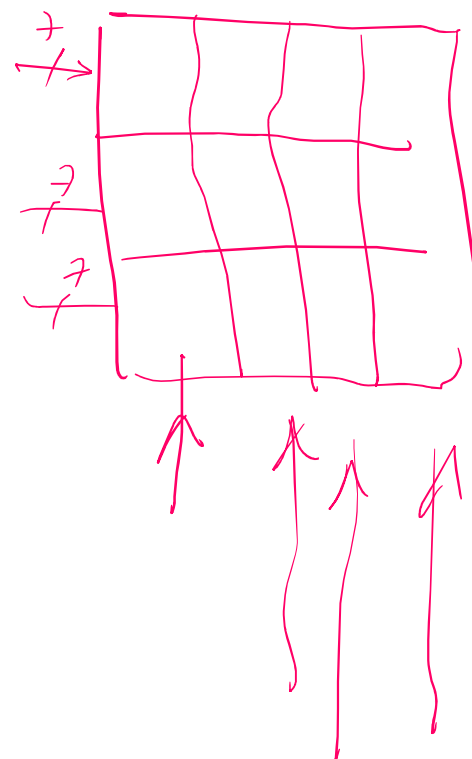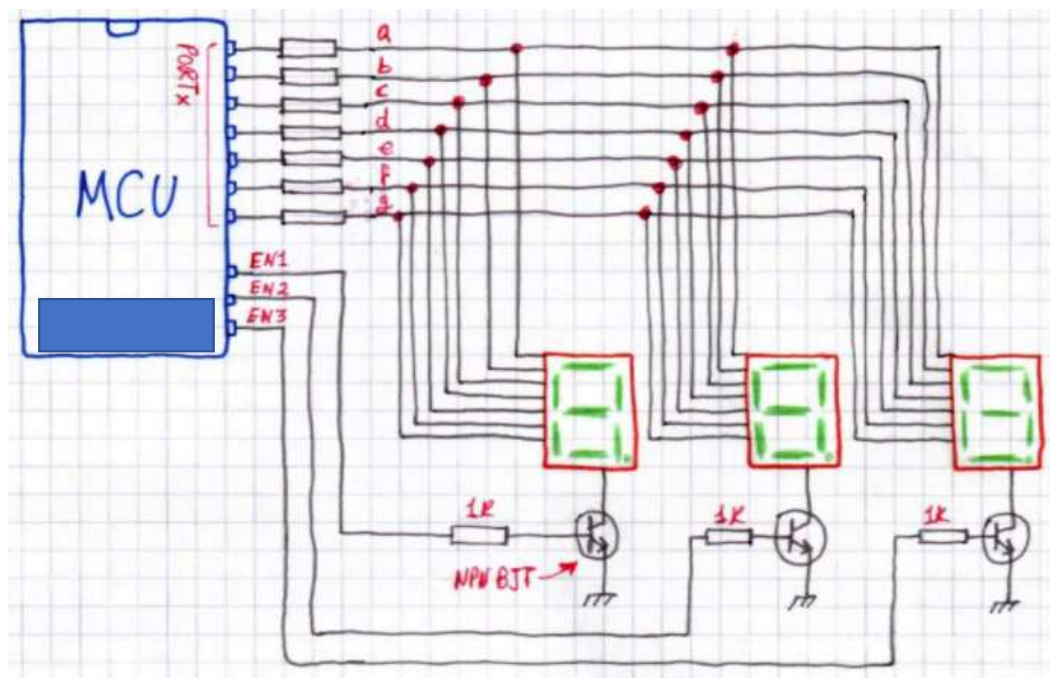Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare



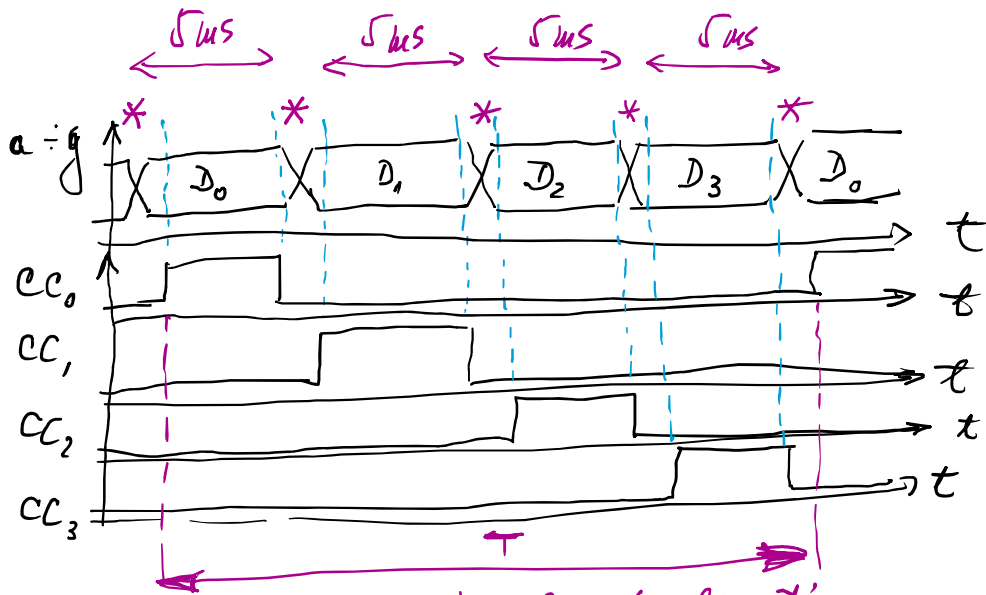


$T \leq 20 \text{ ms}$ ($f \geq 50 \text{ Hz}$) $n = 4$ digits
 $T/n = \frac{20 \text{ ms}}{4} = 5 \text{ ms} \Rightarrow$ necesitate folosire timer


$\Rightarrow$ semnalizator
 la 5 ms prin
 cereri de
 interupere către CPU

$$I_{\text{peak}} \geq n \cdot I_D = 4 \cdot 10 \text{ mA} = 40 \text{ mA}$$

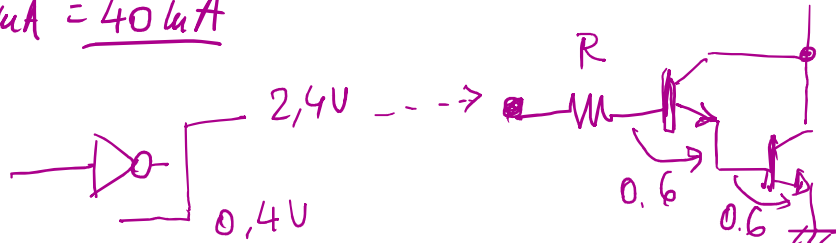
$\Rightarrow$ necesitate
 circuit
 amplific
 curent



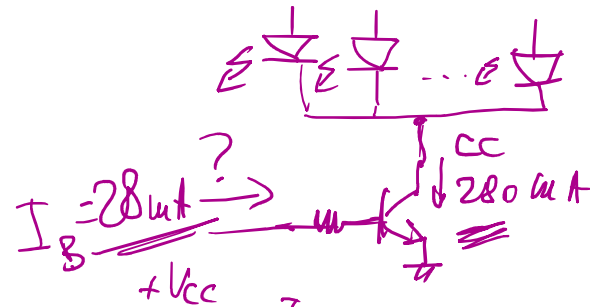Circuitul de amplificare în curent α_2
 (cotelă comun) —



medie
 putere
 BD 141, 143,

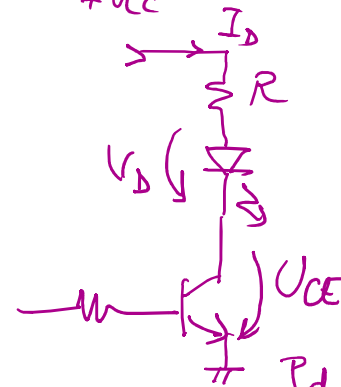

$$V_{CC} = I_D \cdot R + V_D + U_{CE}$$

$$5 = 40 \cdot R + 2 + U_{CE \text{ SAT}}$$

$$R = \frac{5 - 2 - 1}{40} = \frac{2}{40} = 0,05 \text{ k}$$


$$\beta_{\text{SAT}} = 10!$$

Regim saturat $U_{CE} \rightarrow 0$
 Regim blocat $I_C \rightarrow 0$

Operare cu tranzistori în logica digitală

1) Putere disipată

$$P_{d\text{tranz}} = U_{CE} \cdot I_C$$

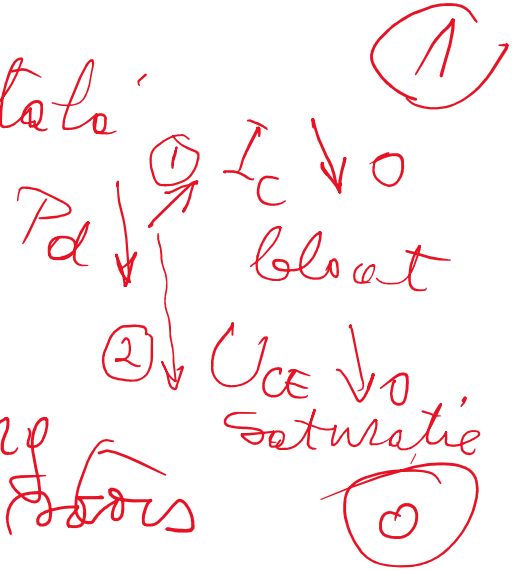



Switching transistors


$$P = U \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R$$



Catod comun

Anod comun

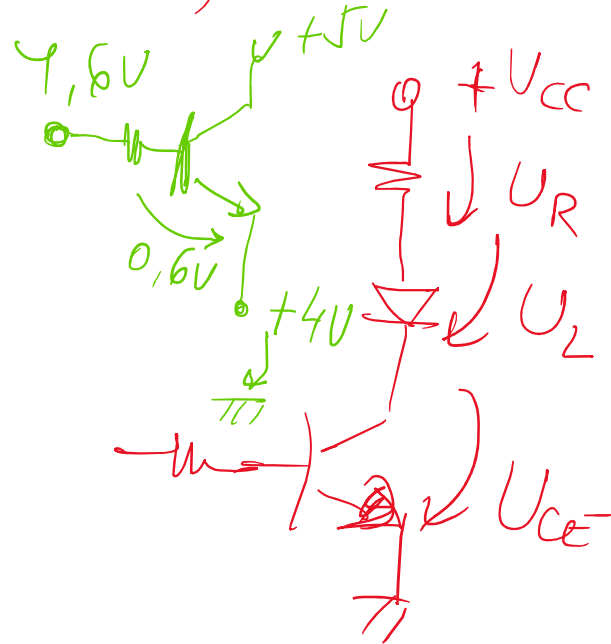
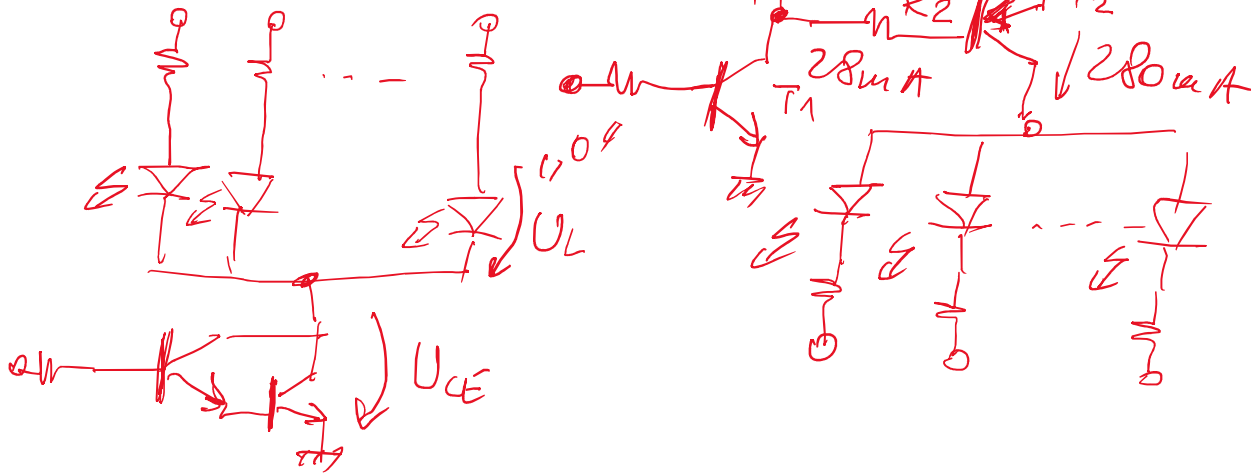


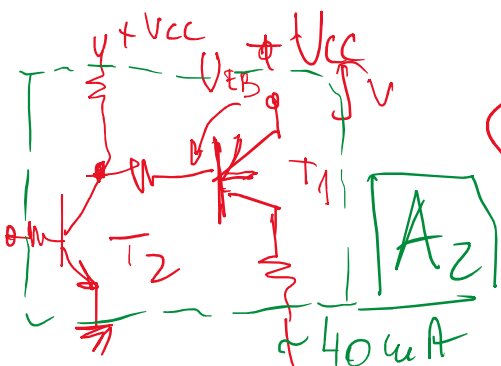


CC

$$V_{OL} \leq 0,4V$$

$$V_{OH} \geq 2,4V$$

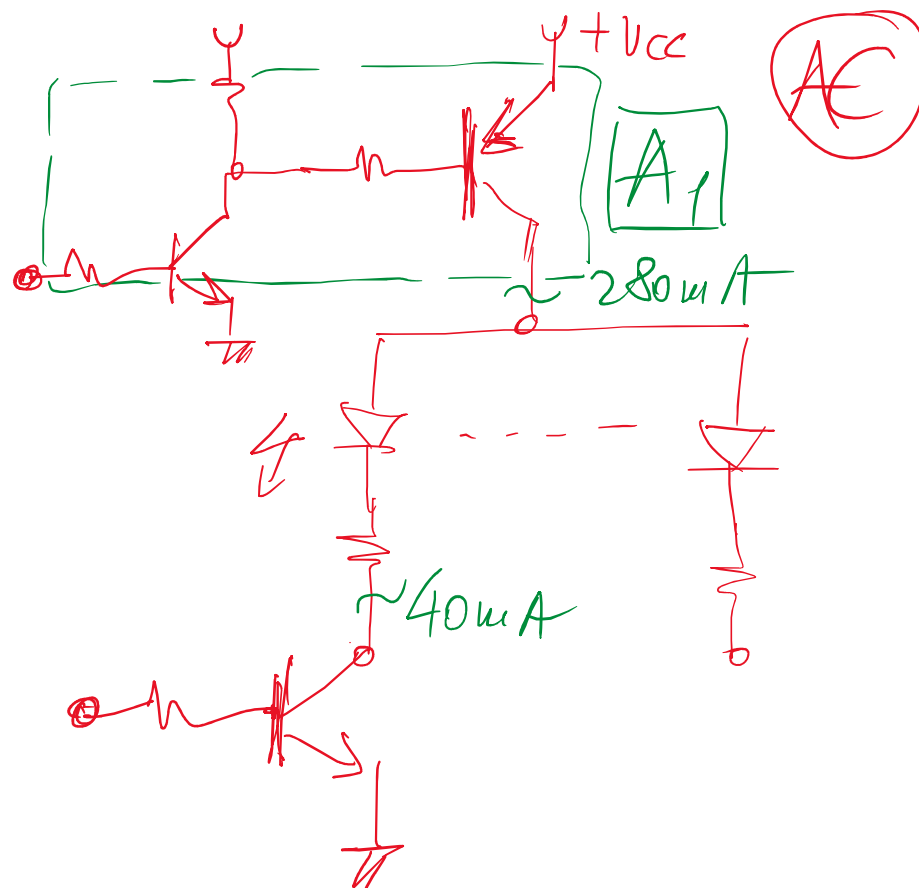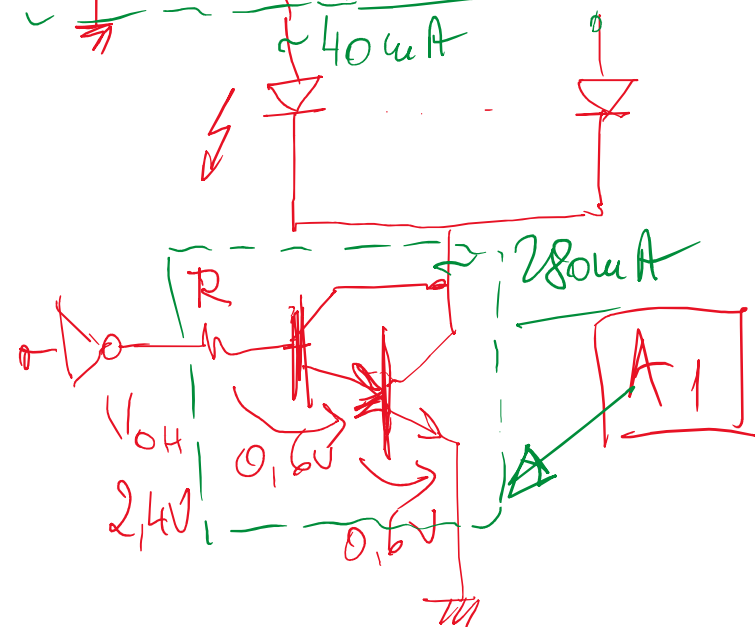


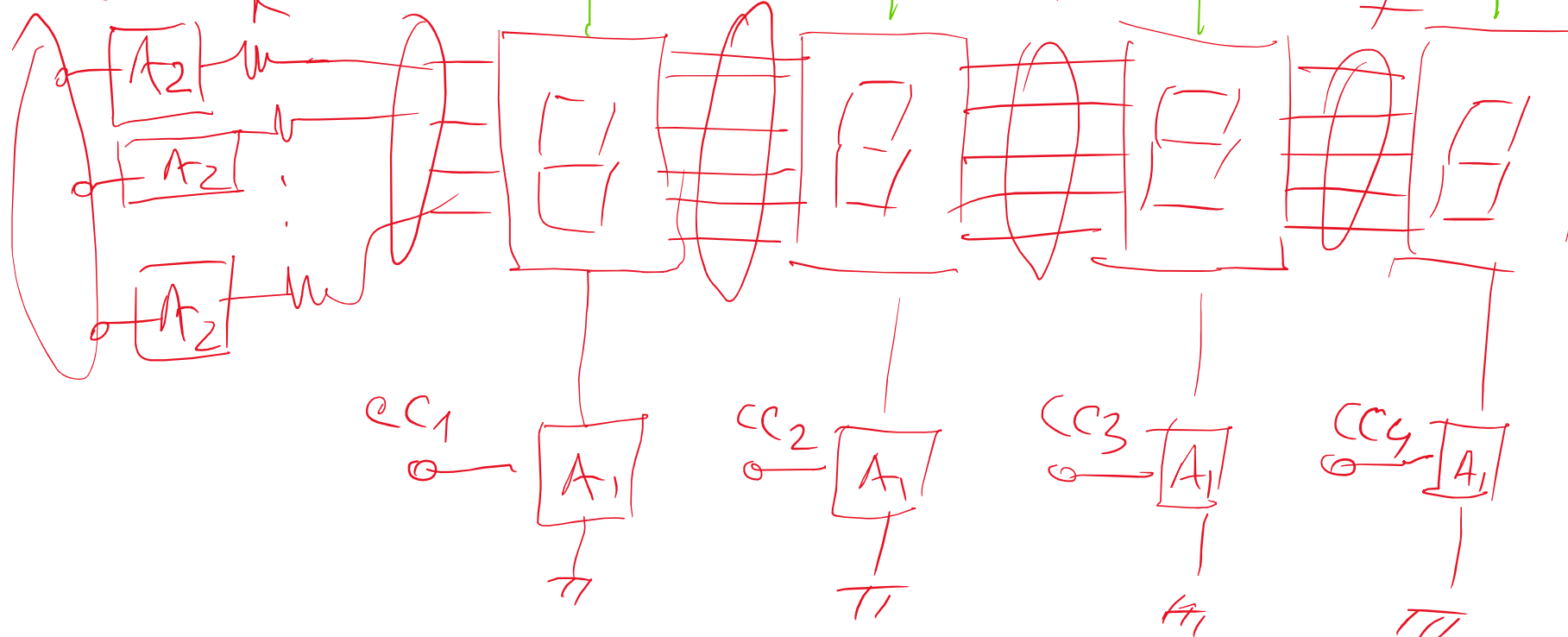AE_1 $\begin{array}{c} Y + V_{CC} \\ \boxed{A_1} \\ \downarrow \end{array}$
 AE_2 $\begin{array}{c} Y + V_{CC} \\ \boxed{A_1} \\ \downarrow \end{array}$
 AE_3 $\begin{array}{c} Y + V_{CC} \\ \boxed{A_1} \\ \downarrow \end{array}$
 AE_4 $\begin{array}{c} Y + V_{CC} \\ \boxed{A_1} \\ \downarrow \end{array}$



AC

PL-parallel load



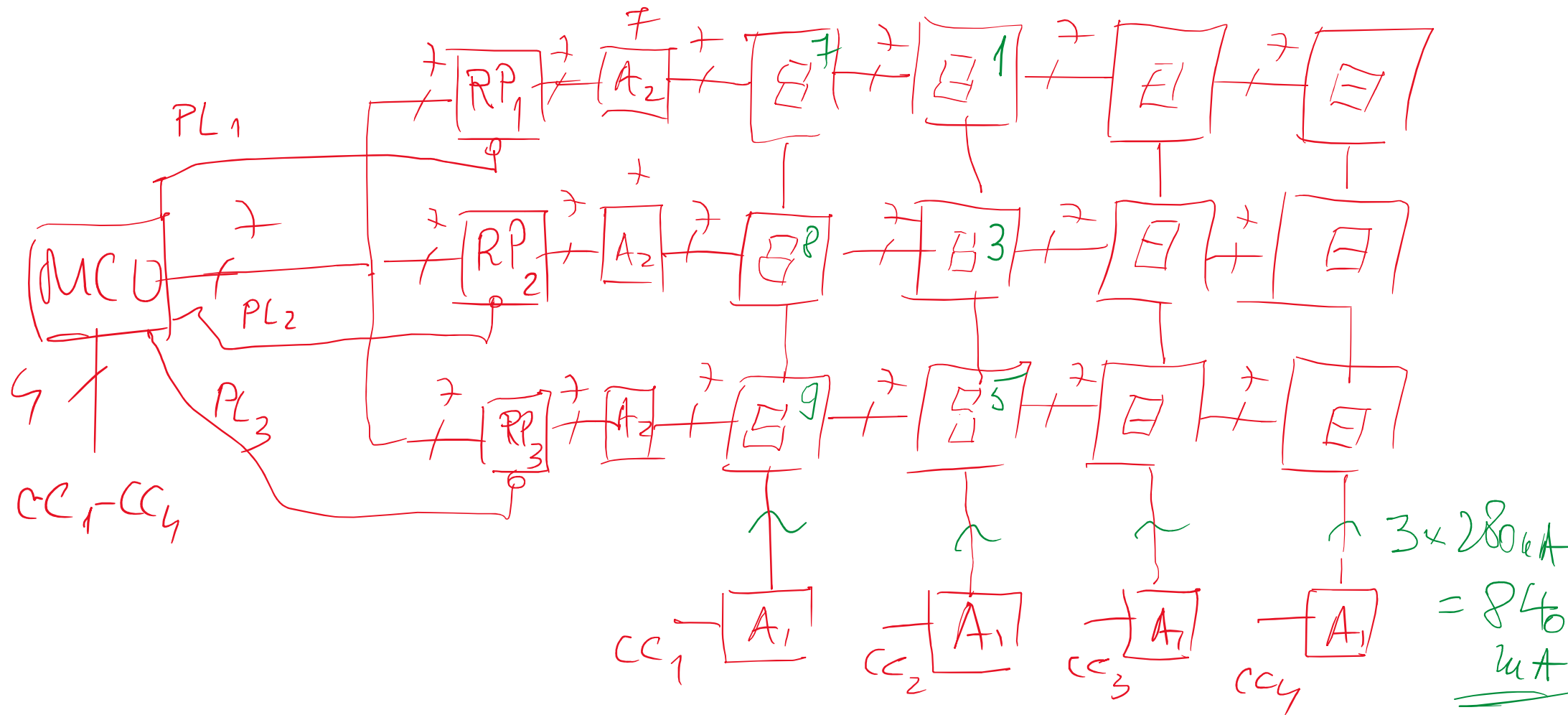


SURSE

- 1) Căutare celule LED 7seg (www.farnell.com)
- 3) Căutare tranzistoare (—||—) pentru A_1 și A_2
- 2) Scheme principale de multiplexare pentru matricea de celule 7seg din tablă (calcul curent)
- 4) Proiectarea A_1 și A_2 (valori de rezistențe + alegere tranzistor)

ANOD COMUN



CA2

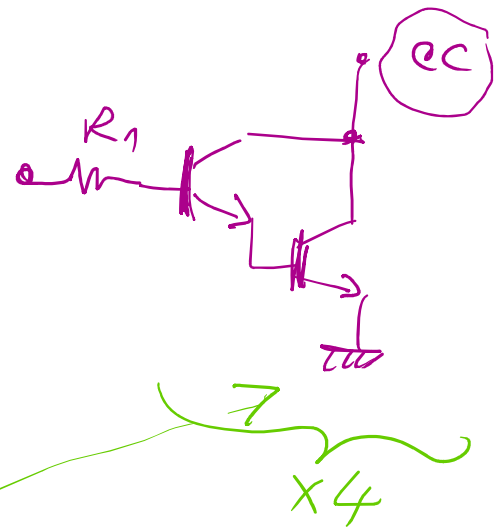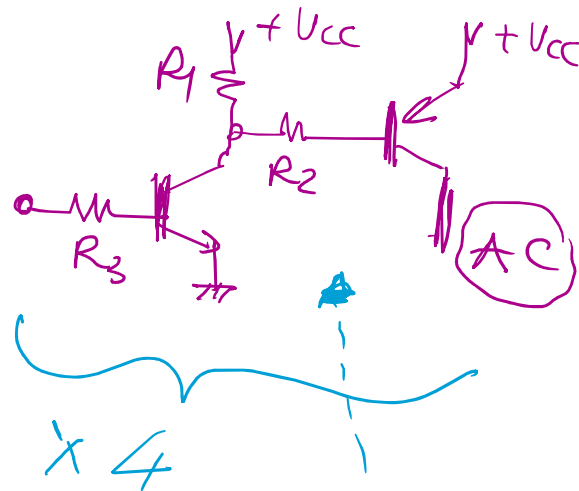
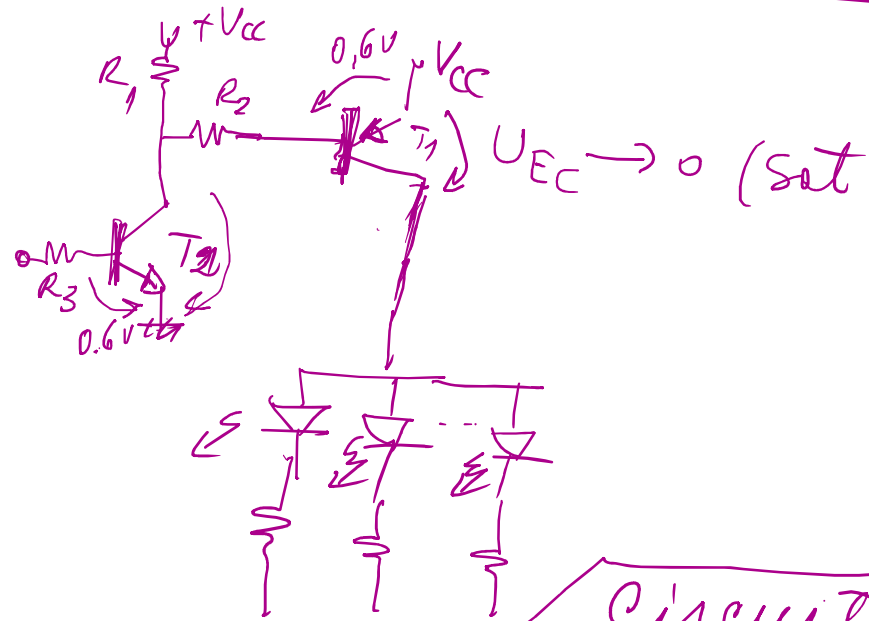


Circuit amplifcare curent pe segmente (CA1)

CATOD COMUN

pe fiecare segment

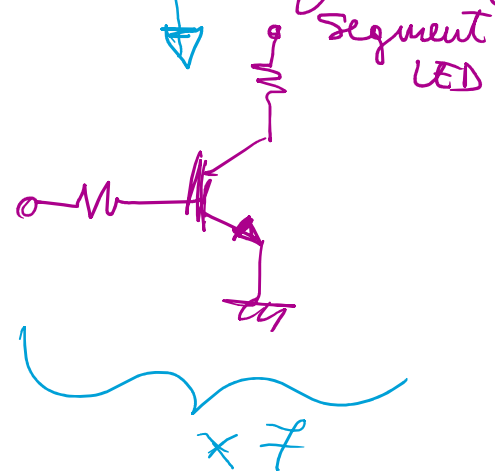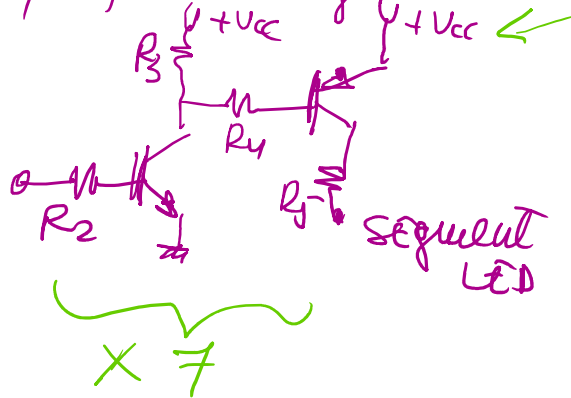

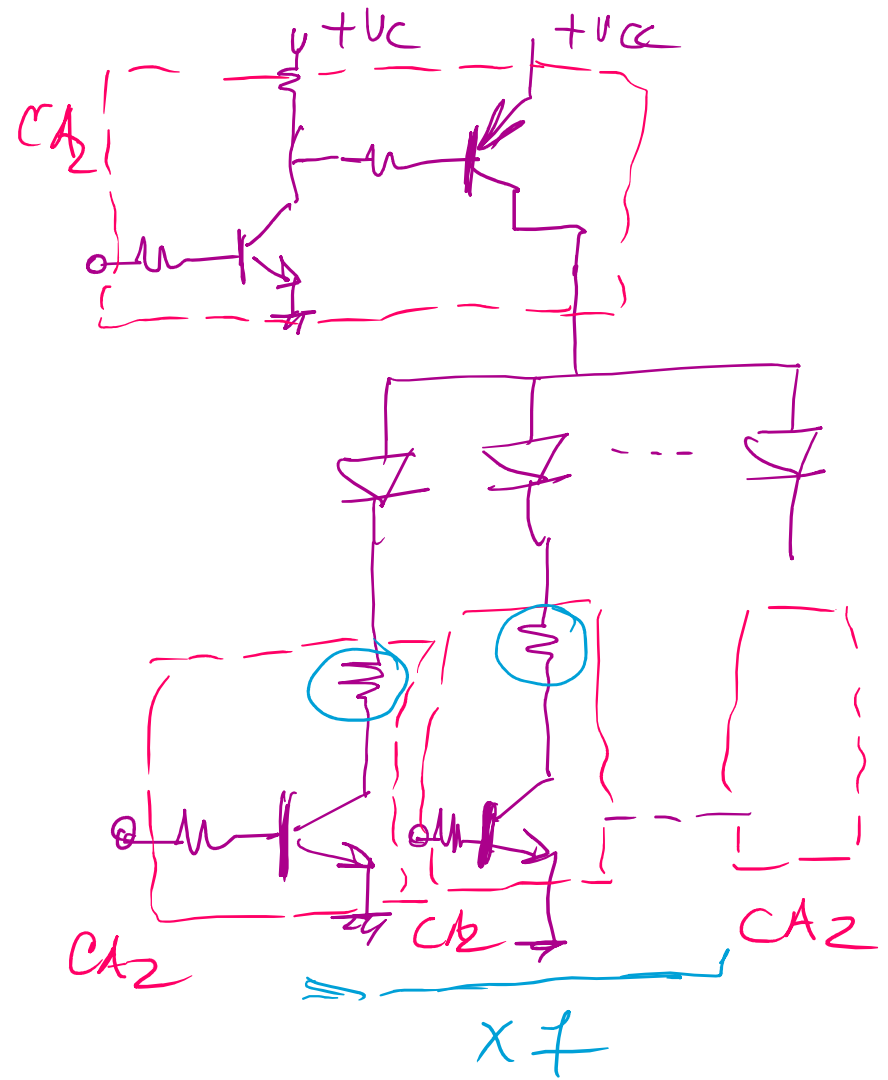
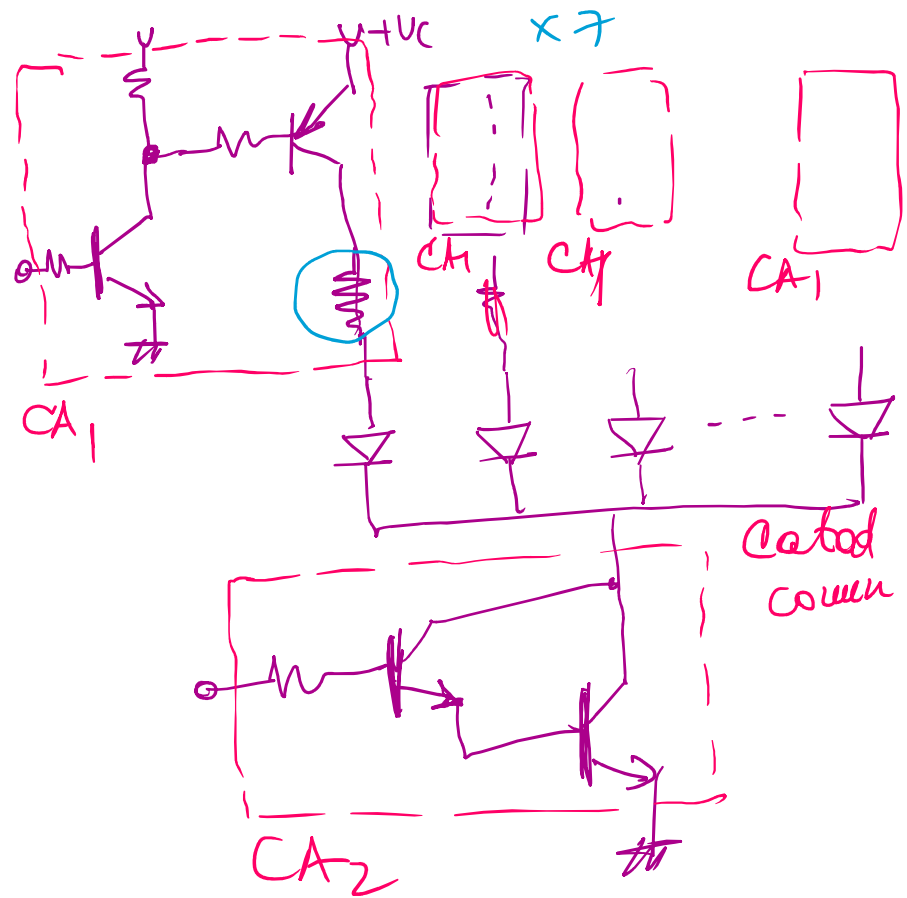




Disponere celule afroaj

caz 1



caz 2 □ CA1 → 2x7

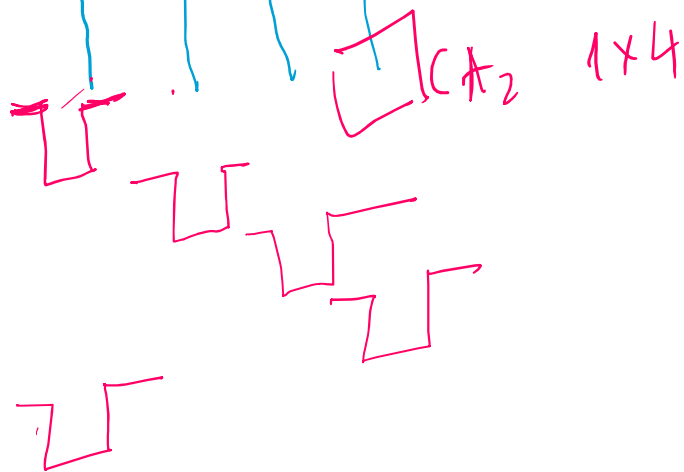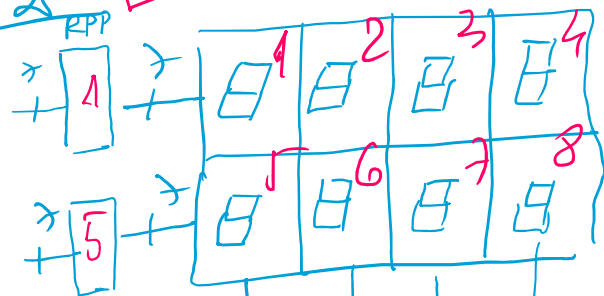

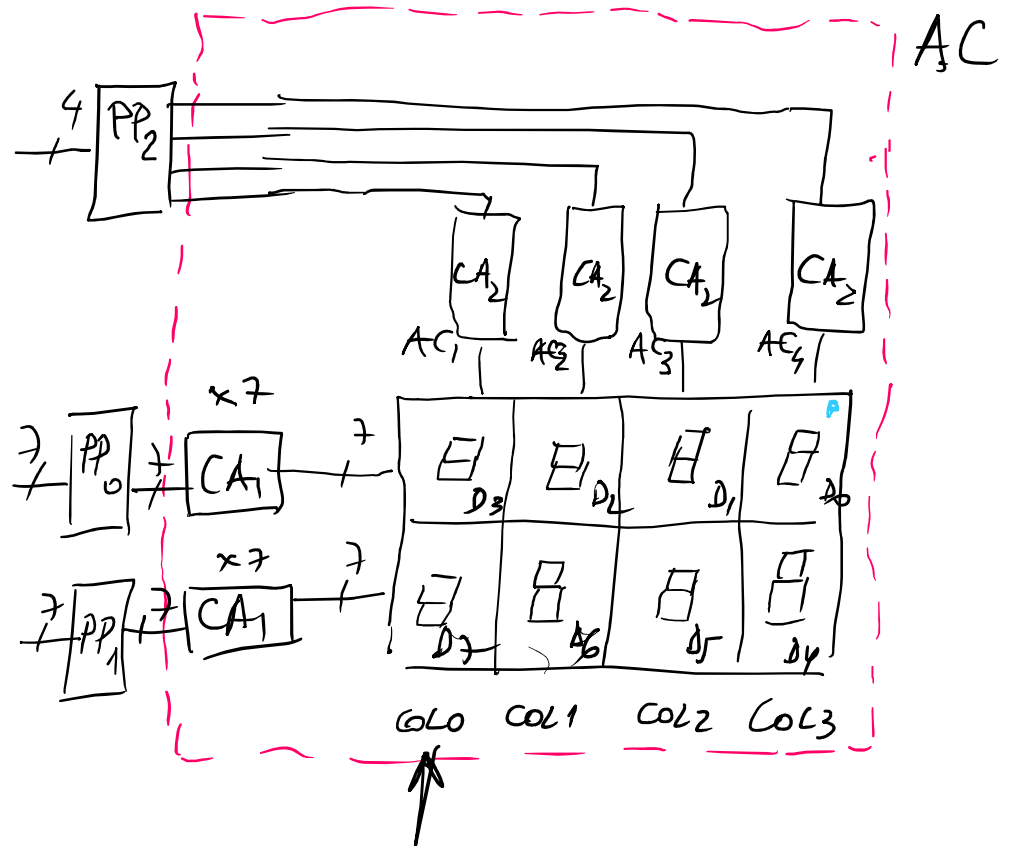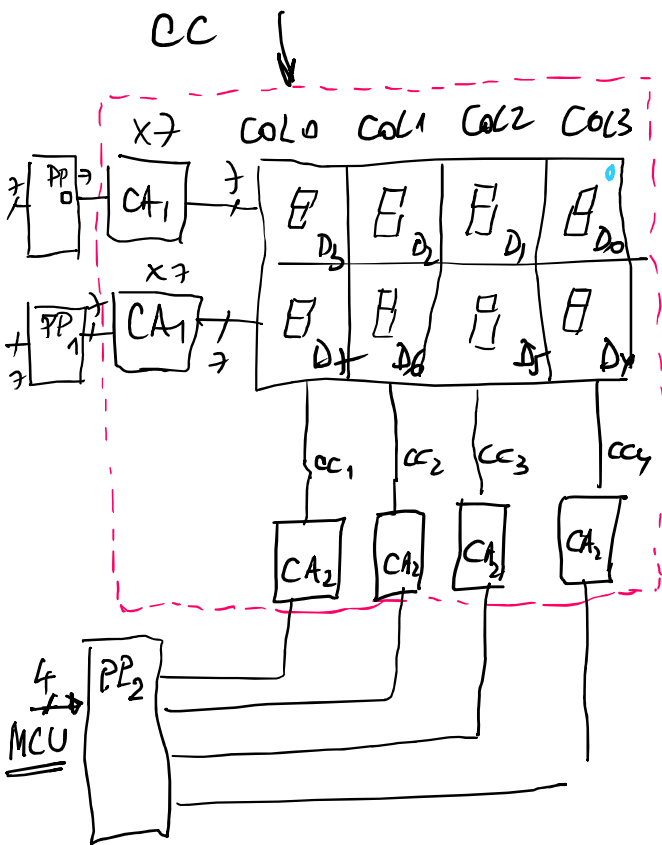

END 4 mar 2026

D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄

(comando
electrice)

D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈	D ₉	D ₀
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

t_0 1 3 5 9 7 8 4 0
 t_1 3 5 9 7 8 4 0 1
 t_2 5 9 7 8 4 0 1 3

RAM

CONV.
 BIN
 7 SG

⇒
 programme
 afisare

D ₀
D ₁
D ₂
D ₃
D ₄
D ₅
D ₆
D ₇
DBIN ₀
DBIN ₁
DBIN ₂
DBIN ₃
DBIN ₄
DBIN ₅
DBIN ₆
DBIN ₇



⇒
 afisare
 conect

1
 00000001
 00000010
 00000011
 00000100
 INC
 DIGIT + 1

COL → [COL 0, COL 1, COL 2, COL 3]

RUTINA TRATARE
INTRERUPERE TIMER
(SEMNALIZARE TRECERE 5ms)

stingere
celule
7-54

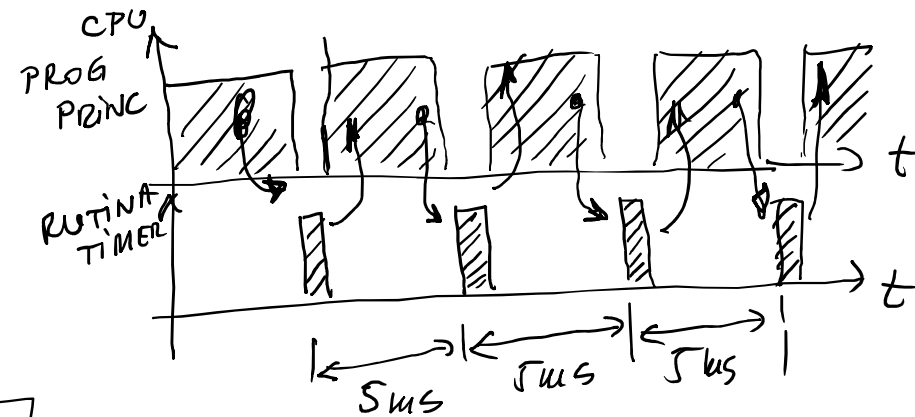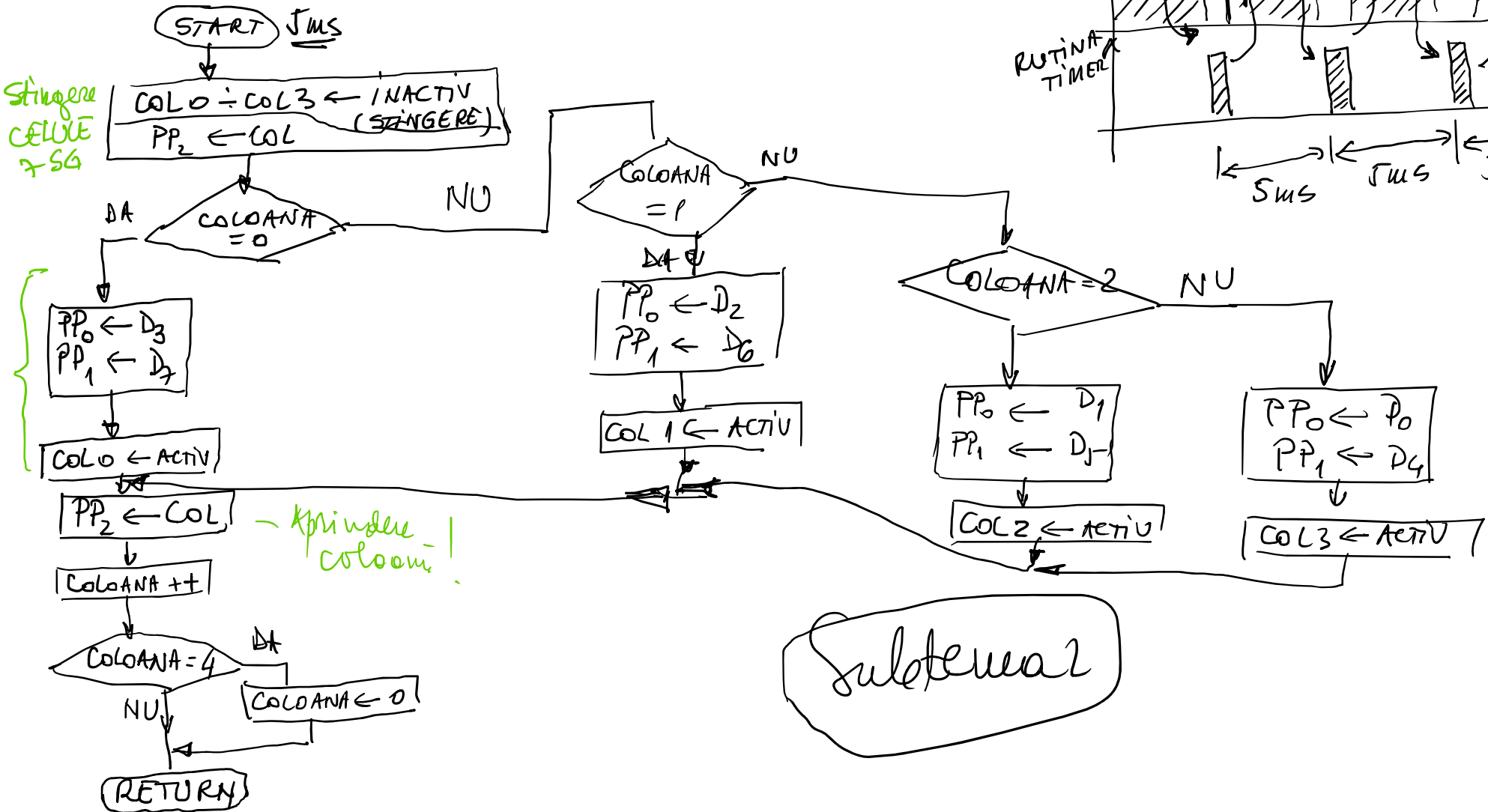

Nume variabila	Semnificatie	Valoarea de initializare	Mod de reprezentare	Adresa de stocare in memorie RAM
D0-D7	Imagini SW format 7 sg pentru celulele LED	7f(h) – CC; 00(h) – AC (segmente aprinse)	octet (8) – 7 biti utili / octet	30(h) – 37(h)
DBIN0-DBIN7	Imagini SW format binar (BCD) pentru celulele LED	08(h)	octet (8) – 4 biti utili / octet	38(h) – 3f(h)
COL0-COL3 (COL)	Imagini SW pentru comenzi pe coloanele comune	01(h) – AC; 0e(h) - CC	4 biti – accesibili individual	20(h) – zona adresabila pe Bit (00h, 01h, 02, 03h)
COLOANA	Indica ce coloana se actioneaza	03 – 00 (4 valori)	Octet	40(h)

END 11 mar 2026