

# PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

C3 2025-2026 Sem. 2

Proiect 8

Sapt 8

15 aprilie 2026

19:00-20:00

[serban@upit.ro](mailto:serban@upit.ro)

## **Regulament disciplina**

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 15%
- Lucrare control 15%
- Prezentare si sustinere proiect 20%
- Examen 50%
- Bonus prezenta – 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota proiect minim 5 (conditie obligatorie pentru intrare in examen);
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5;
- Nota de minim 5 la Lucrarea de control.

*In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.*

## Cerinte proiect

1). Realizarea suportului scris (format pdf) care sa contina capitolele:

Proiectarea Hardware si Proiectarea Software

- In cap. Proiectarea Hardware trebuie sa fie inclusa argumentarea pentru logica de conectare a circuitelor de memorie si I/O, respectiv a perifericelor;
- Este **obligatorie** schema de conectare finala a tuturor componentelor (eventual fara circuitele de alimentare) cu precizarea tuturor pinilor circuitelor folosite si a modului de conectare a acestora; va fi prezentat modul de programare a tablei prin folosirea tastelor (manualul de utilizare);
- In cap. Proiectarea Software trebuie sa fie inclusa logica de constructie a programului software cu toate componentele sale (prin descrieri explicative si organigrame), respectiv listingul programului;
- Este **obligatorie** lista de variabile folosite sub forma unui tabel de forma:


| Nume variabila | Semnificatie | Valoarea de initializare | Mod de reprezentare | Adresa de stocare in memorie RAM |
|----------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                |              |                          |                     |                                  |

- Folosirea unui simulator pentru programul (sau portiuni din el) realizat este un bonus.

2). Predarea proiectului se va face pana in ziua de **23 mai 2026 ora 23:00** pe platforma moddle.

3). Sustinerea proiectului de catre realizator (activitate obligatorie) printr-o sesiune de intrebari legate de solutiile folosite (in ultima saptamana din semestru 25 – 29 mai 2026 la o data stablita de comun acord).


## Celule de afisaj LED cu 7 segmente

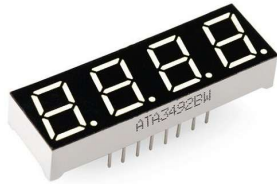



# Celule de afisaj LED cu 7 segmente

7 Segment Display Pinout



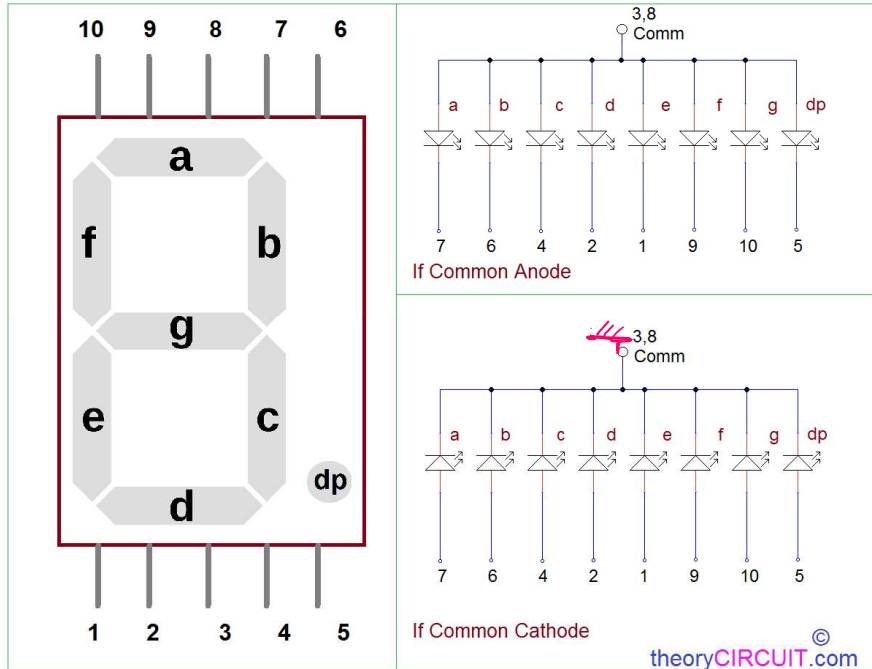


CATHODE COMMON

| segment outputs |   |   |   |   |   |   | display |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| a               | b | c | d | e | f | g |         |
| 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0       |
| 0               | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1       |
| 1               | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2       |
| 1               | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3       |
| 0               | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4       |
| 1               | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5       |
| 0               | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6       |
| 1               | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7       |
| 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8       |
| 1               | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9       |



7-Segment Display

## Celule de afisaj LED cu 7 segmente

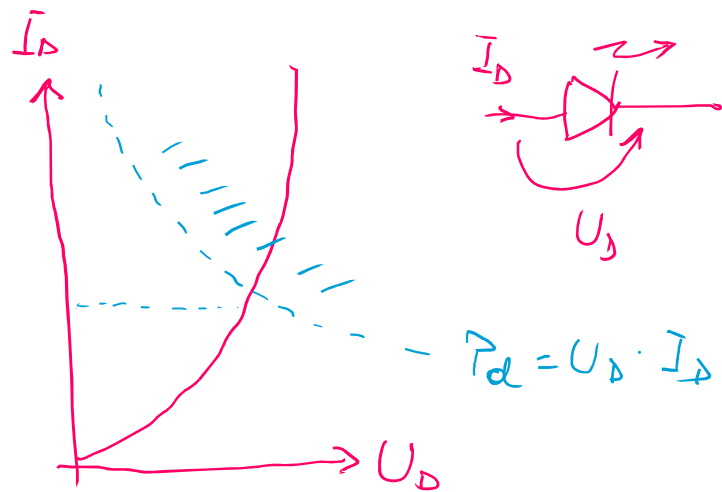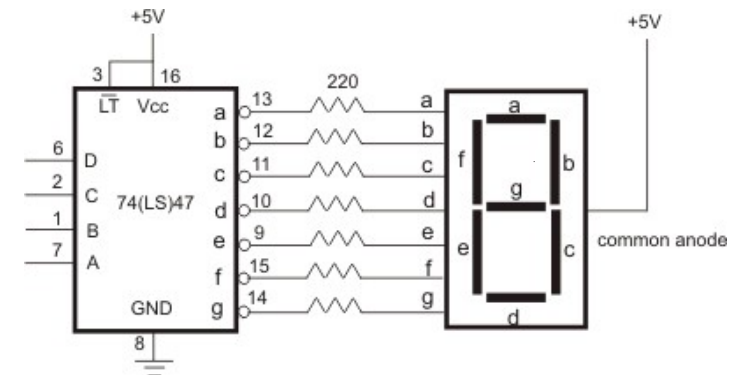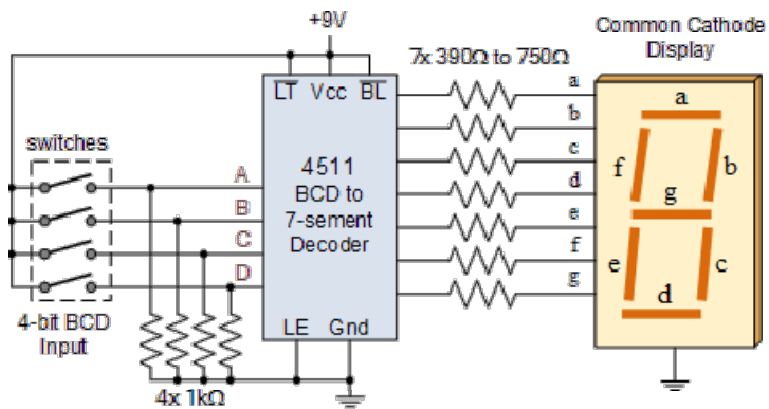

comanda clasic pentru  
celula LED 7 segmente.

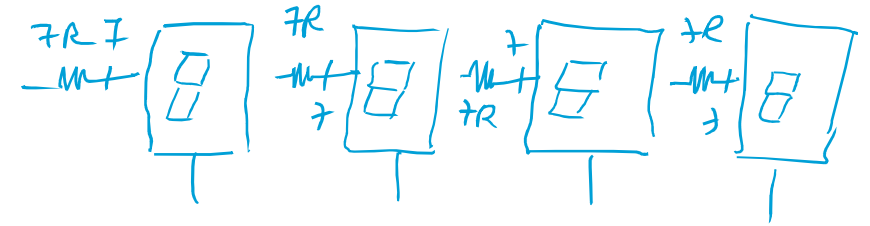
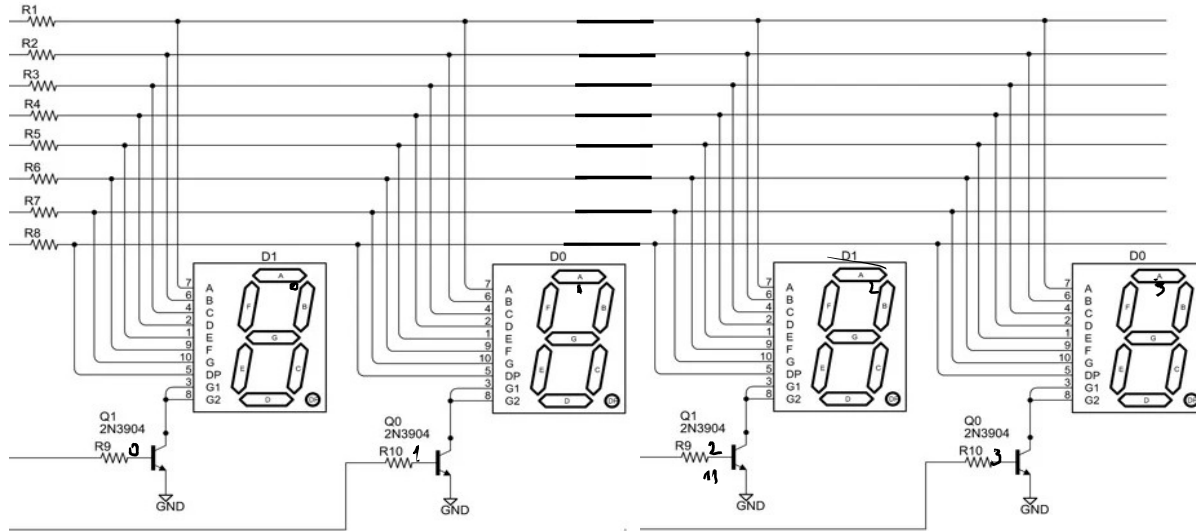
## Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare



$7R \times 4 = 28R$  Rezistente  
 $7 \times 4 = 28$  fire comanda  
 4 - catzi

(comanda clasic)

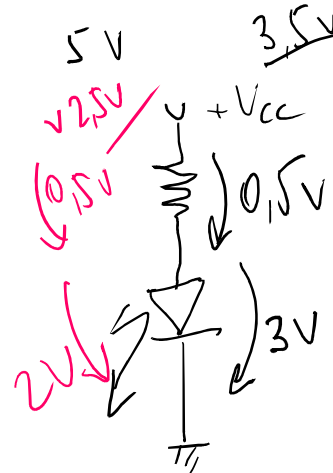
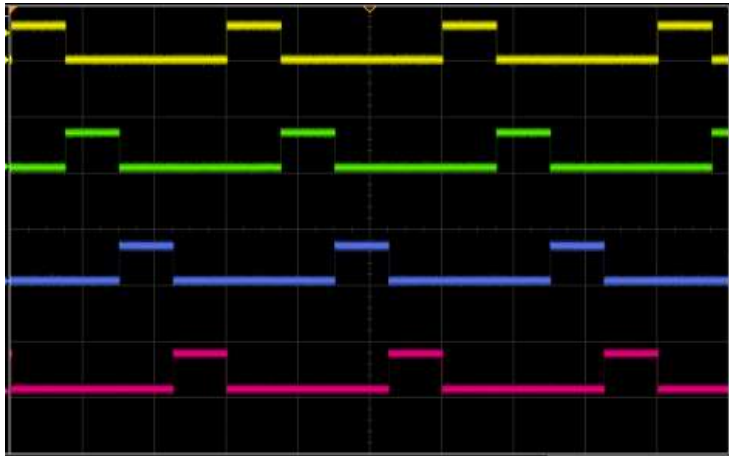
$t = ?$   
 $f > 50 \text{ kHz}$   $T < 20 \text{ ms}$




Comanda prin multiplexare  
Resurse

-  $7R$  - rezistente  
 -  $7 + 4 = 11$  fire comanda
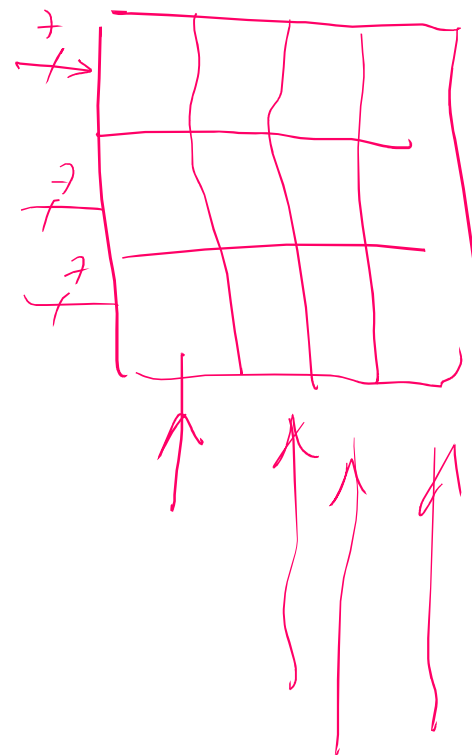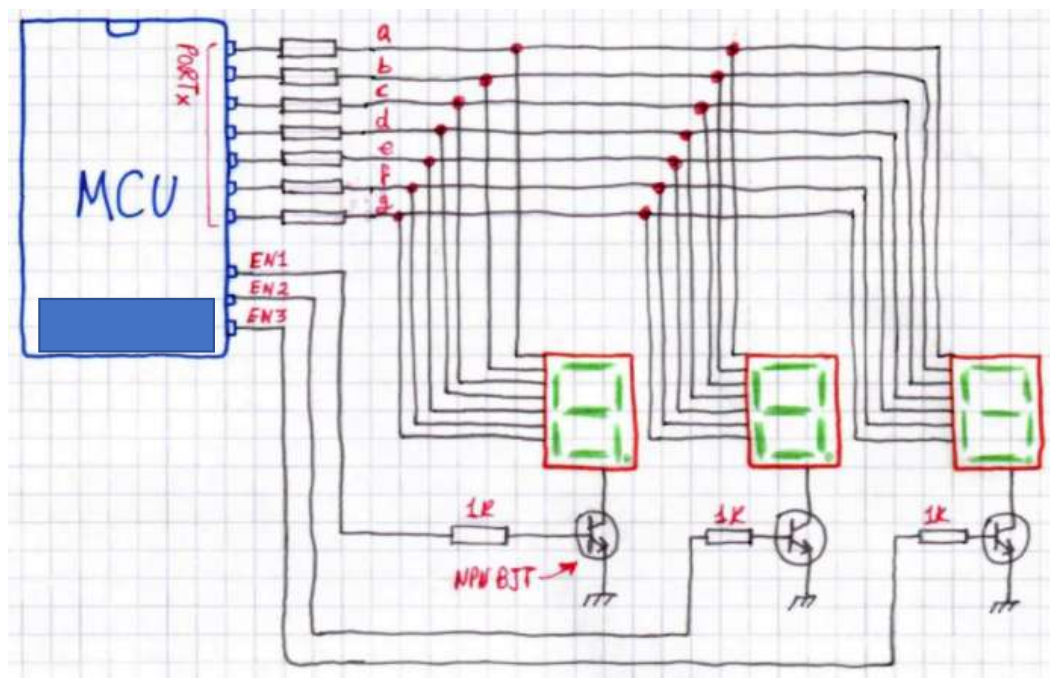
## Proiectarea afisajului cu celule LED 7 segmente comandat prin multiplexare



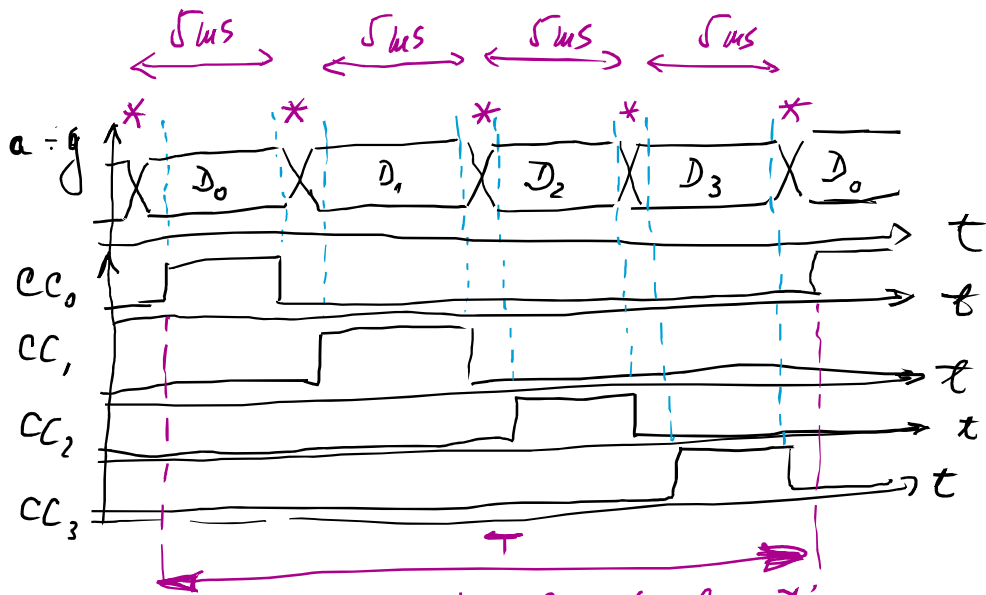


$T \leq 20 \mu s$  ( $f \geq 50 \text{ kHz}$ )  $n = 4$  digits

$T/n = \frac{20 \mu s}{4} = 5 \mu s \Rightarrow$  necesitate folosire timer


$\Rightarrow$  semnalizari la 5 μs prin cereri de intrerupere către CPU

$I_{peak} \geq n \cdot I_D = 4 \cdot 10 \mu A = 40 \mu A$

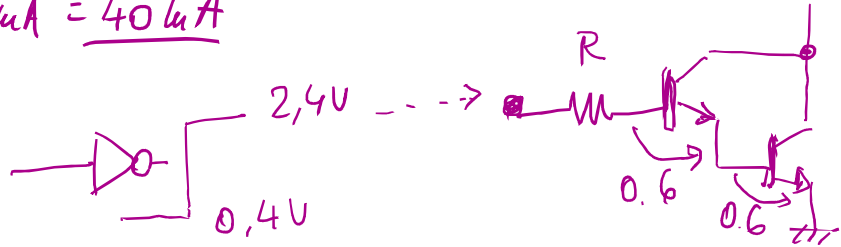
$\Rightarrow$  necesitate circuite amplificari curent



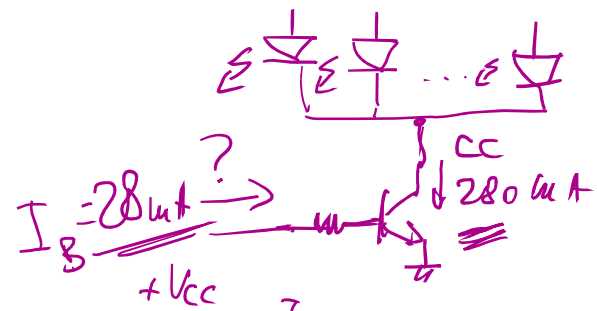Circuitul de amplificari in curent  $Ct_2$  (cotelod comun) -



medie putere BD 141, 143

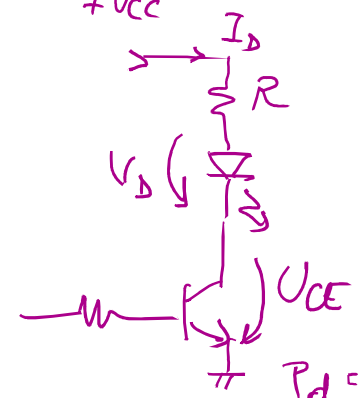

$$V_{CC} = I_D \cdot R + V_D + U_{CE}$$

$$5 = 40 R + 2 + \frac{U_{CE_{SAT}}}{1V} \quad (2N2222)$$

$$R = \frac{5 - 2 - 1}{40} = \frac{2}{40} = 0.05k = 50\Omega$$

$$P_d = U_{CE} \cdot I_C$$


$$\beta_{SAT} = 101$$

Regim saturat  $U_{CE} \rightarrow 0$   
Regim blocat  $I_C \rightarrow 0$

# Operare cu tranzistori in logica digitala

1) Putere disipata-

$$P_{d\text{tranz}} = U_{CE} \cdot I_C$$

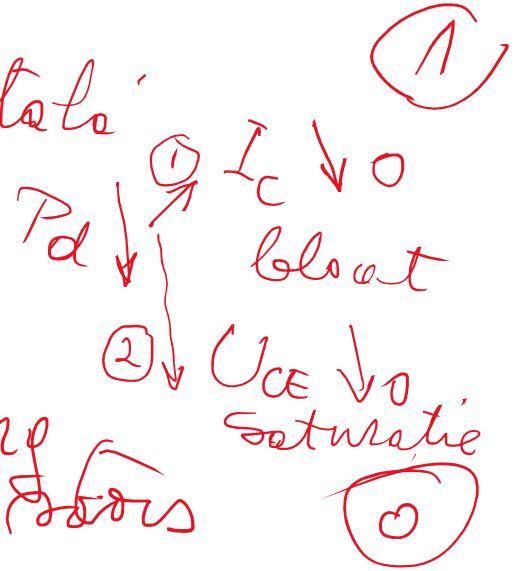



Switching transistors


$$P = U \cdot I = I \cdot R \cdot I = I^2 \cdot R$$



Catod comun

anod comun

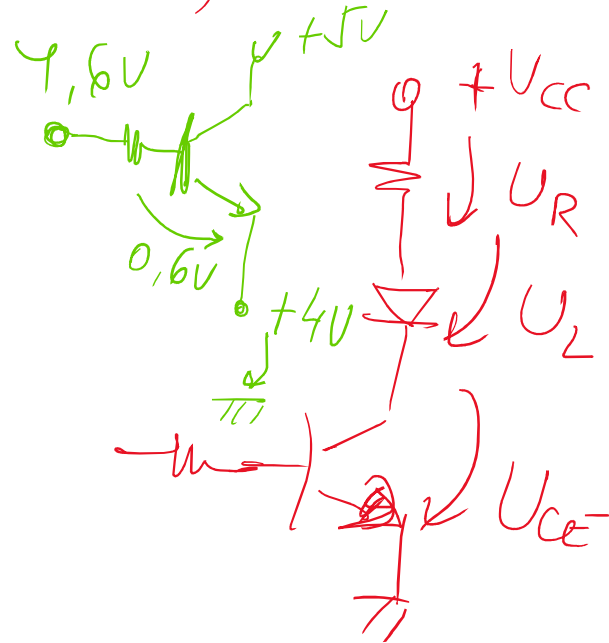
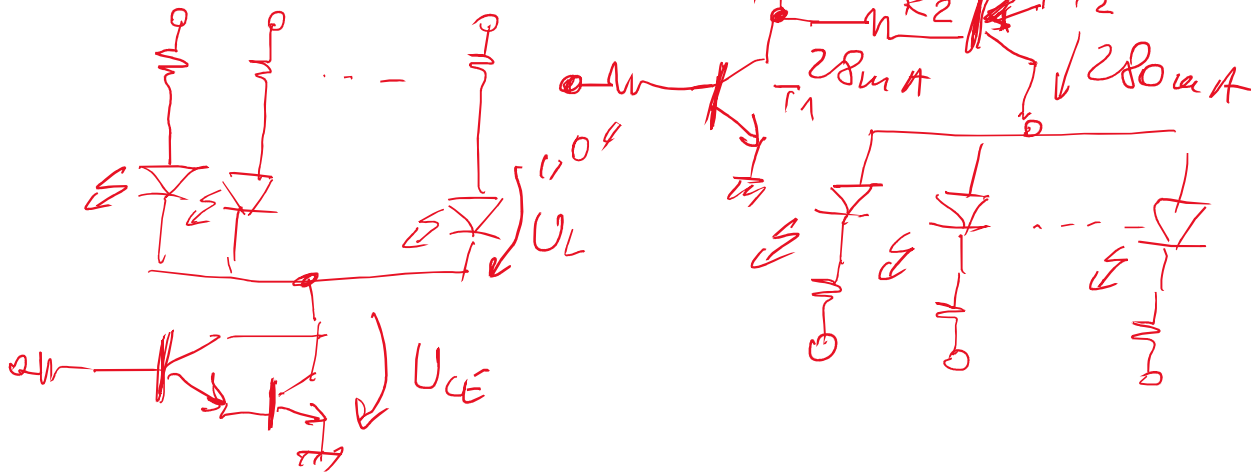


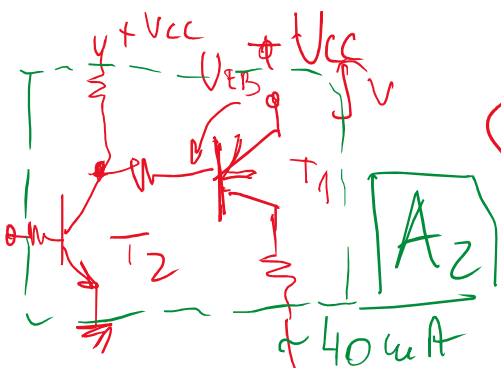

(CC)


$$V_{OL} \leq 0,4V$$

$$V_{OH} \geq 2,4V$$

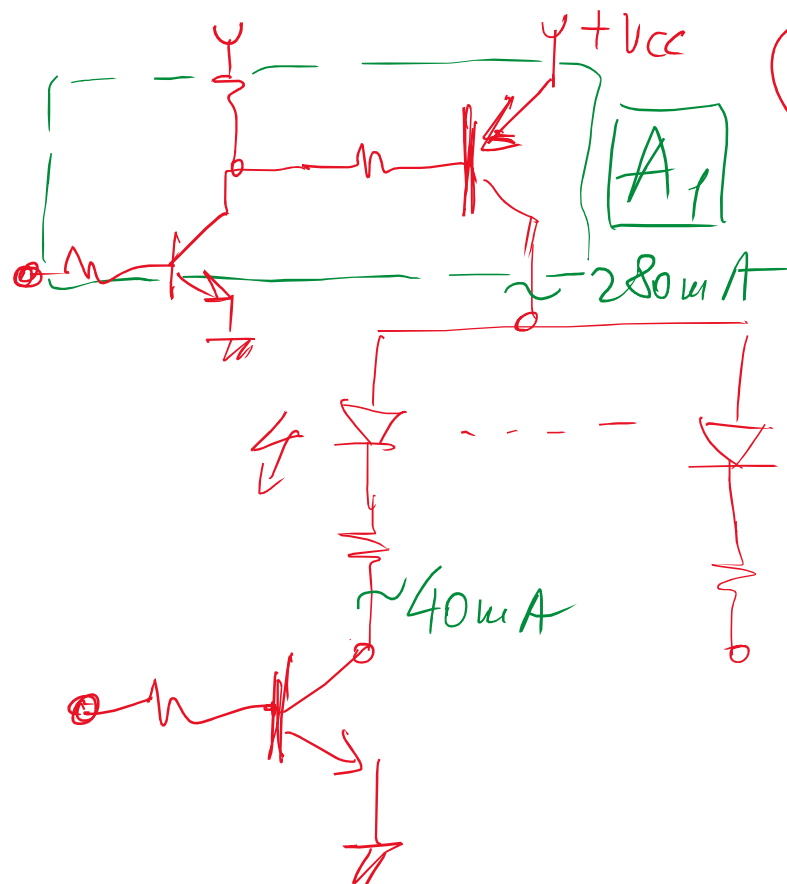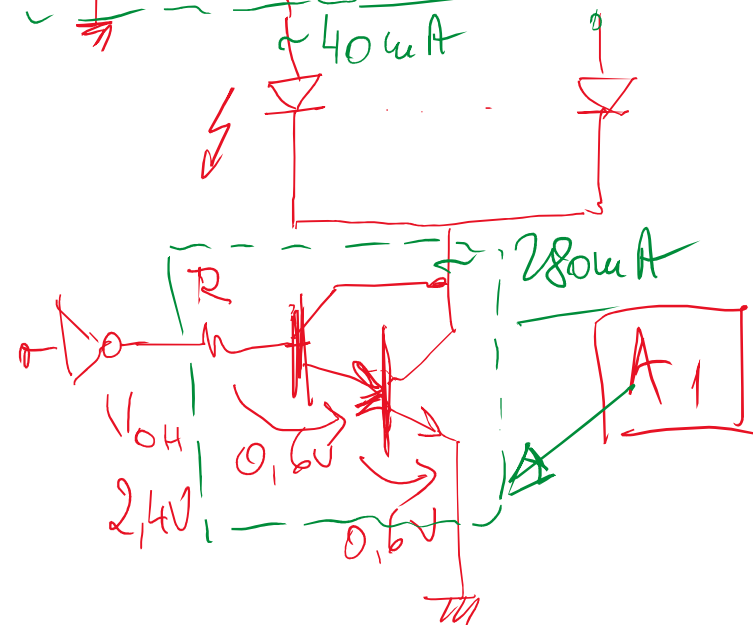

(AC)


could not  
calculate (7)

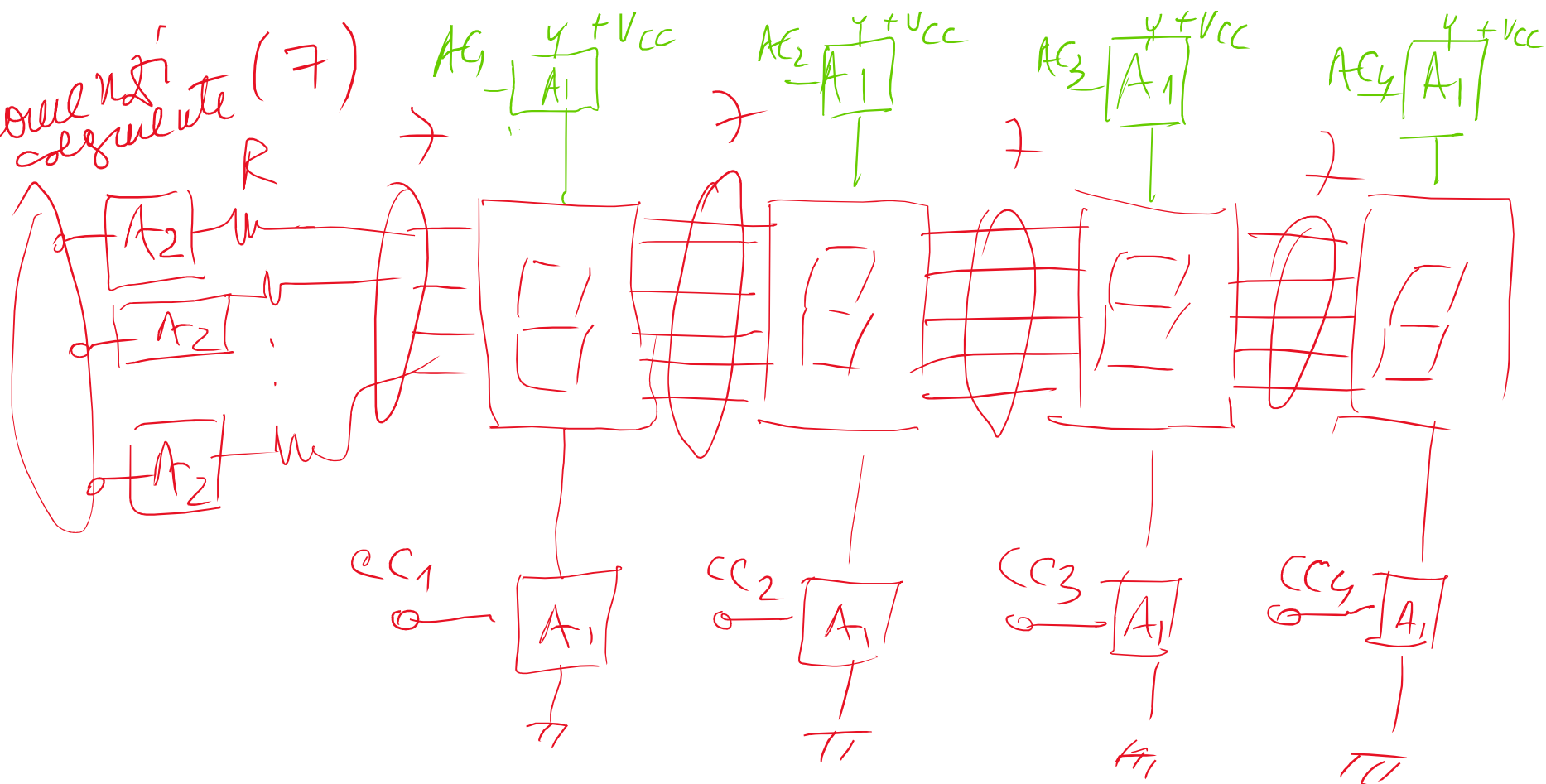

$AE$



PL-parallel load


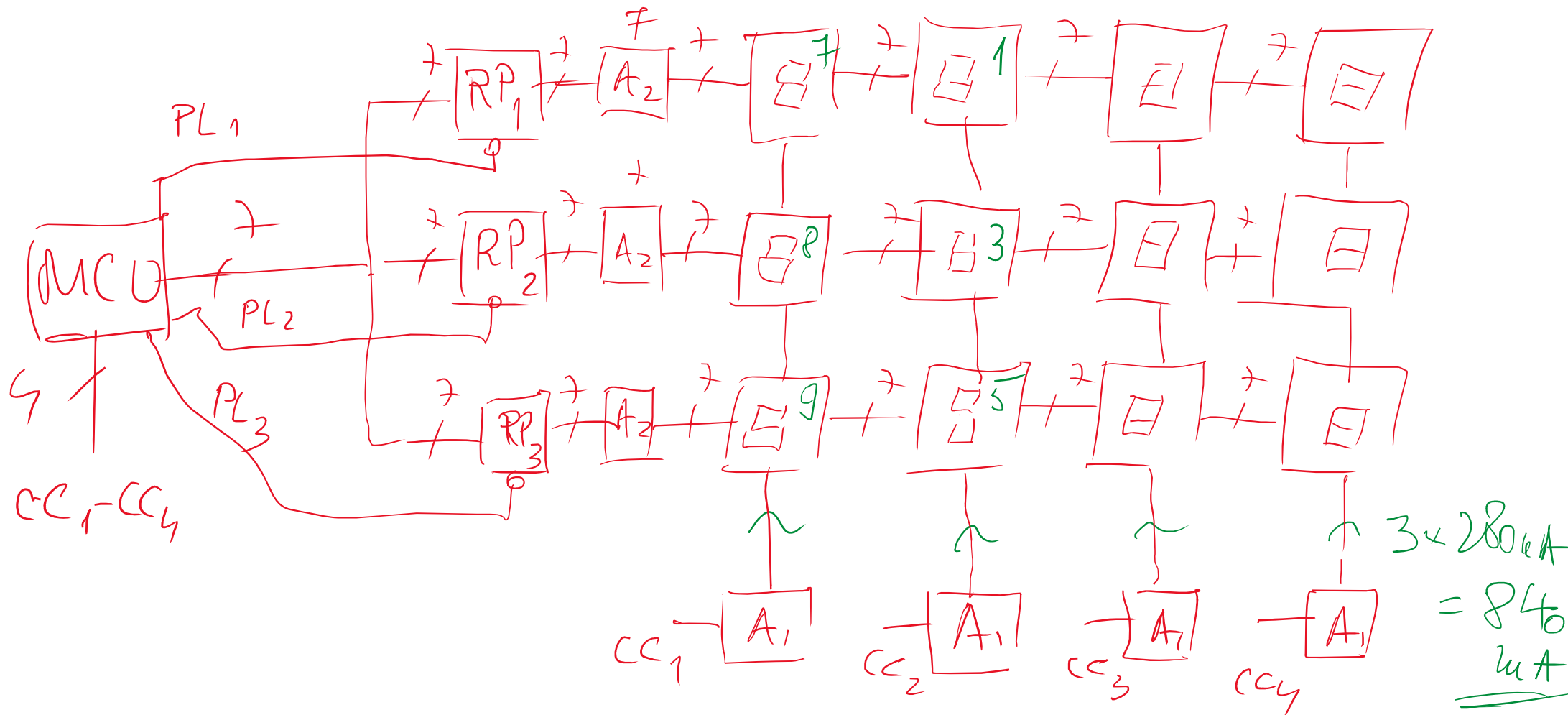


## SUBTEME

- 1) Căutare celule LED 7seg ([www.farnell.com](http://www.farnell.com))
- 3) Căutare tranzistoare ( —||— ) pentru  $A_1$  și  $A_2$
- 2) Scheme principale de multiplexare pentru matricea de celule 7seg din tablă  
(calcul curent)
- 4) Proiectarea  $A_1$  și  $A_2$  (valori de rezistențe + alegere tranzistor)

**CA2**



ANOD COMUN

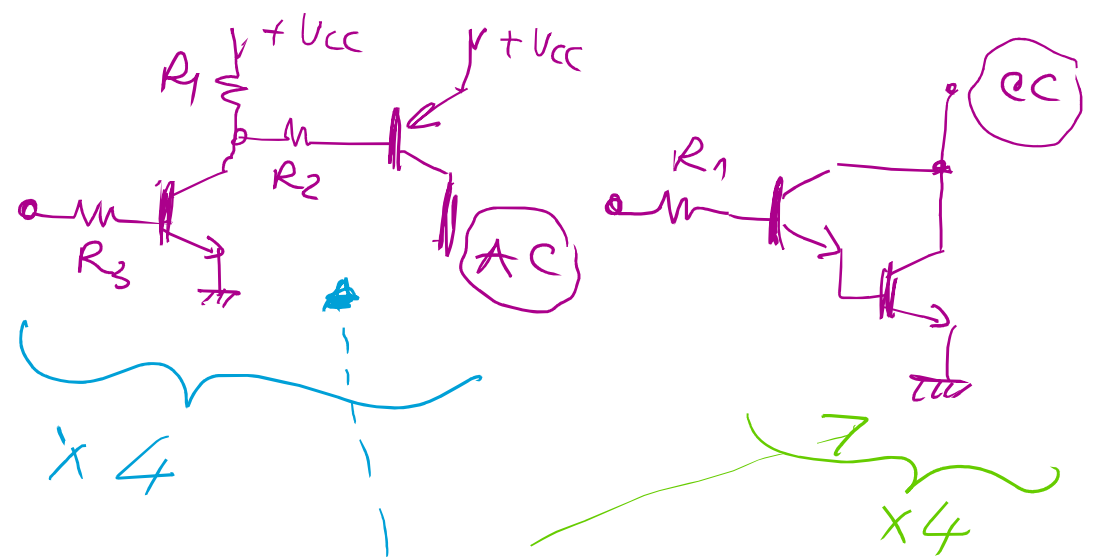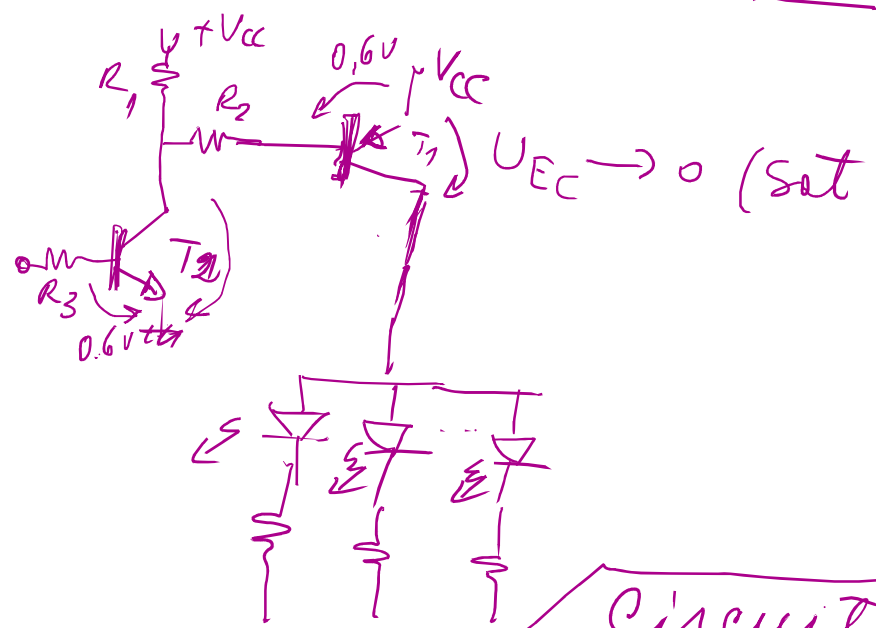

Circuit amplifcare curent pe segmente (CA<sub>1</sub>)

CATOD COMUN

pe fiecare segment

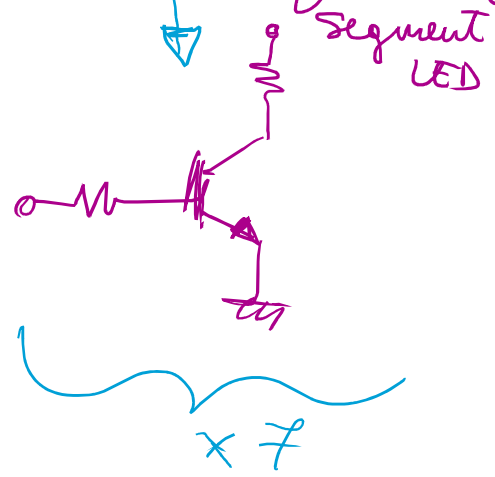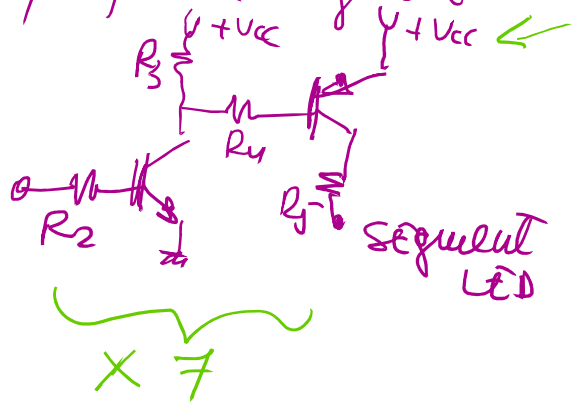






Dispunere celule afroaj

caz 1



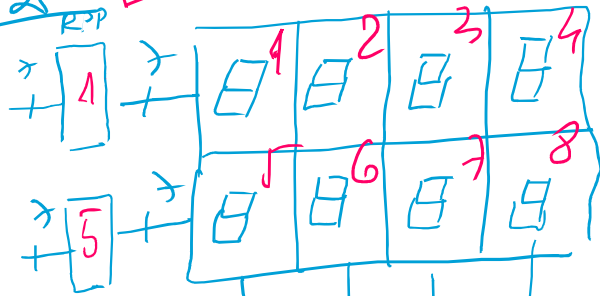caz 2  $\square CA_1 \rightarrow 2 \times 4$



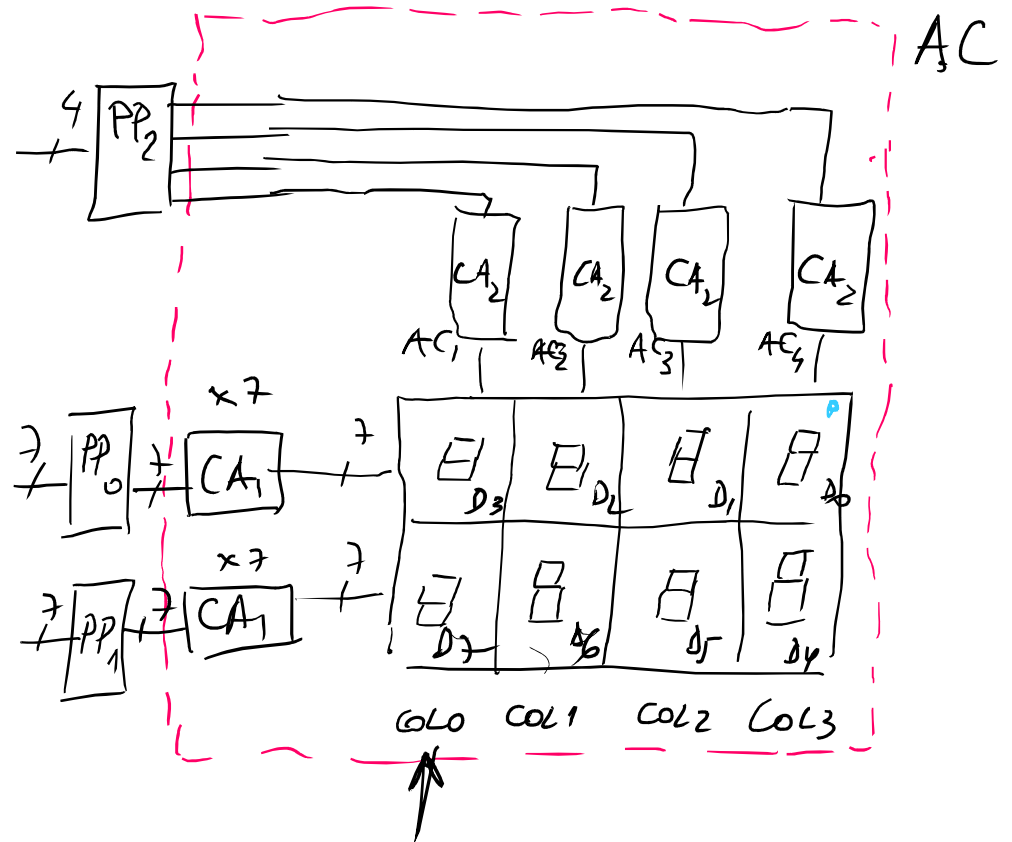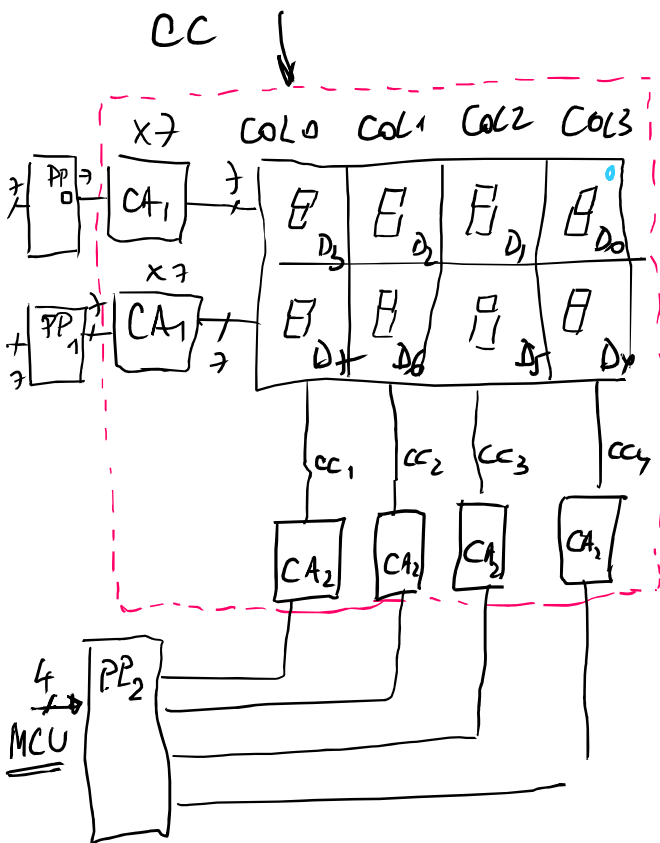

END 4 mar 2026

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D <sub>3</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>0</sub> |
| D <sub>7</sub> | D <sub>6</sub> | D <sub>5</sub> | D <sub>4</sub> |

(comando  
electrice)

|                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | D <sub>5</sub> | D <sub>6</sub> | D <sub>7</sub> | D <sub>8</sub> | D <sub>9</sub> | D <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

$t_0$  1 3 5 9 7 8 4 0  
 $t_1$  3 5 9 7 8 4 0 1  
 $t_2$  5 9 7 8 4 0 1 3

CONV.  
 BIN  
 7 SG

⇒  
 programme  
 a fisare

RAM

|                   |
|-------------------|
| D <sub>0</sub>    |
| D <sub>1</sub>    |
| D <sub>2</sub>    |
| D <sub>3</sub>    |
| D <sub>4</sub>    |
| D <sub>5</sub>    |
| D <sub>6</sub>    |
| D <sub>7</sub>    |
| DBIN <sub>0</sub> |
| DBIN <sub>1</sub> |
| DBIN <sub>2</sub> |
| DBIN <sub>3</sub> |
| DBIN <sub>4</sub> |
| DBIN <sub>5</sub> |
| DBIN <sub>6</sub> |
| DBIN <sub>7</sub> |

⇒  
 a fisare  
 conect



1  
 00000001  
 00000010  
 00000011  
 00000100  
 INC  
 DIGIT + 1

COL ⇒ COL 0, COL 1, COL 2, COL 3

RUTINA TRATARE  
INTERRUPTURE TIMER  
(SEMNAUZARE TRECERE 5ms)

stingere  
celule  
7 SA

aprinde  
coloani!

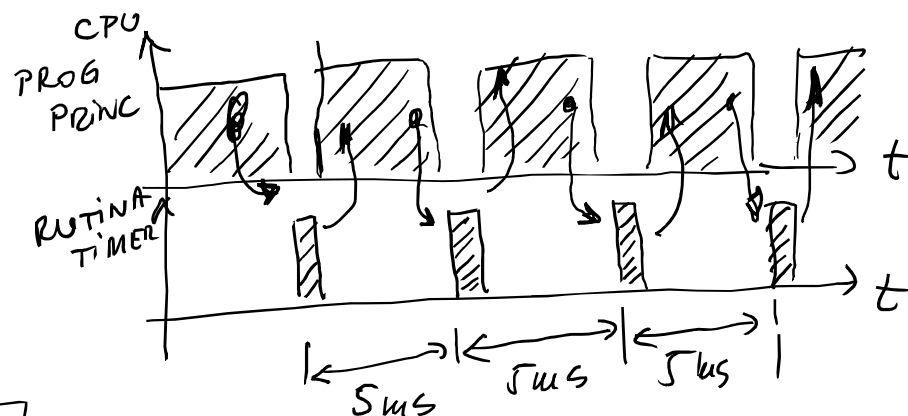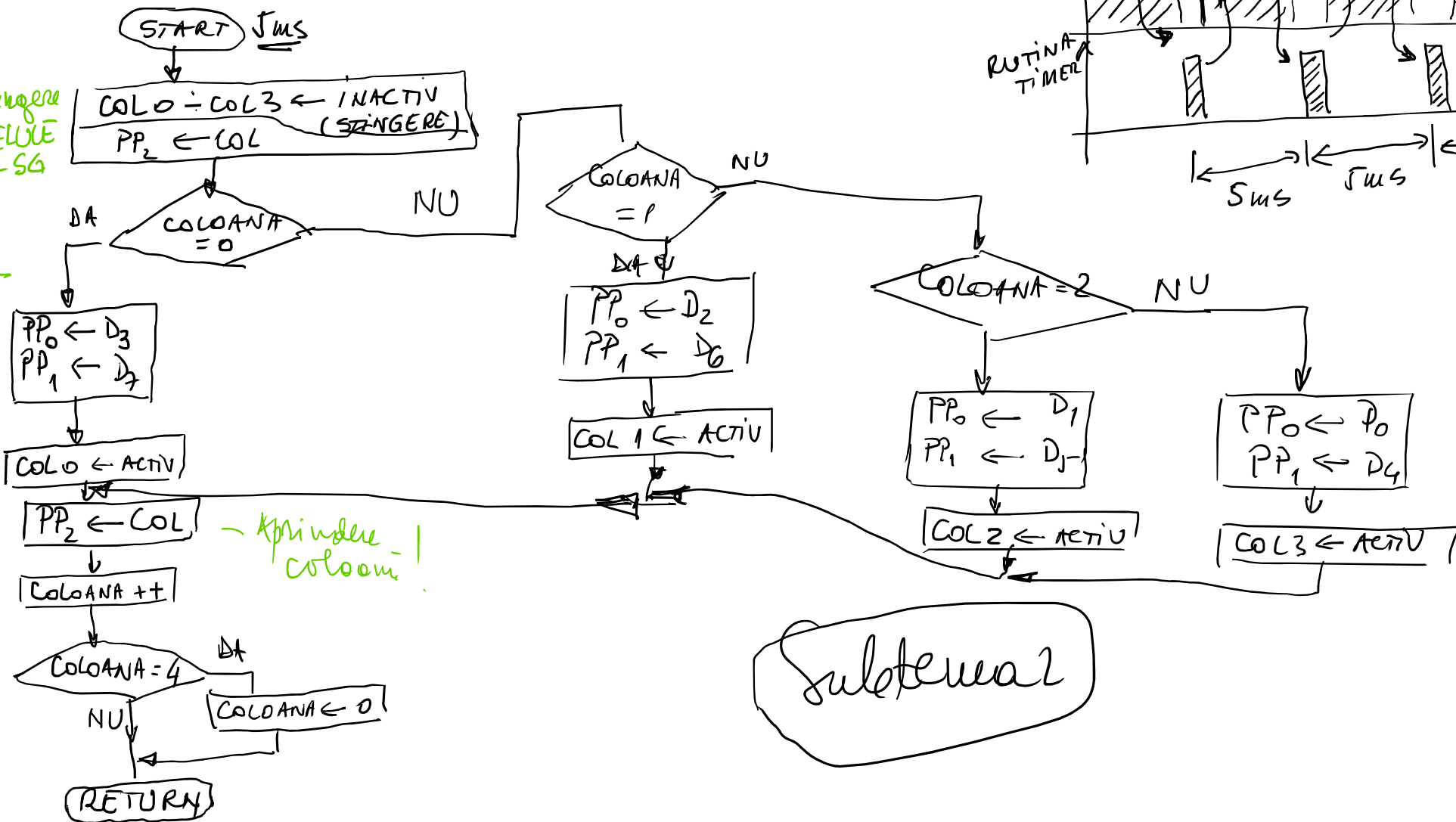


subternea?



| Nume variabila  | Semnificatie                                      | Valoarea de initializare                  | Mod de reprezentare              | Adresa de stocare in memorie RAM                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| D0-D7           | Imagini SW format 7 sg pentru celulele LED        | 7f(h) – CC; 00(h) – AC (segmente aprinse) | octet (8) – 7 biti utili / octet | 30(h) – 37(h)                                      |
| DBIN0-DBIN7     | Imagini SW format binar (BCD) pentru celulele LED | 08(h)                                     | octet (8) – 4 biti utili / octet | 38(h) – 3f(h)                                      |
| COL0-COL3 (COL) | Imagini SW pentru comenzi pe coloanele comune     | 01(h) – AC; 0e(h) - CC                    | 4 biti – accesibili individual   | 20(h) – zona adresabila pe Bit (00h, 01h, 02, 03h) |
| COLOANA         | Indica ce coloana se actioneaza                   | 03 – 00 (4 valori)                        | Octet                            | 40(h)                                              |
|                 |                                                   |                                           |                                  |                                                    |

**END 11 mar 2026**

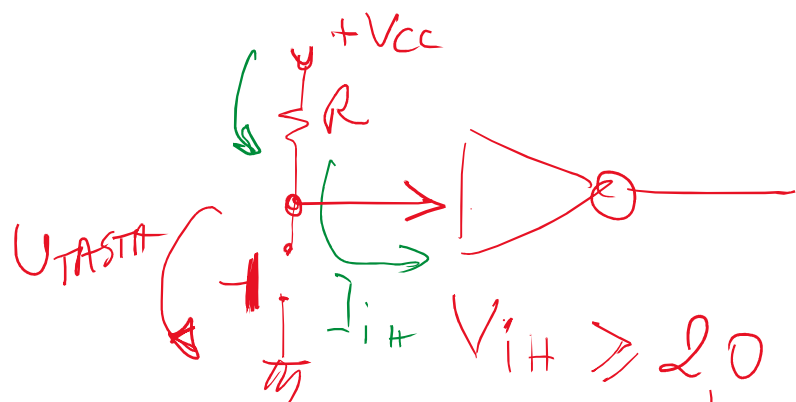

$$V_{IH} \geq 2,0V - V_{OH} \geq 2,4V$$

$$V_{IL} \leq 0,8V - V_{OL} \leq 0,4V$$



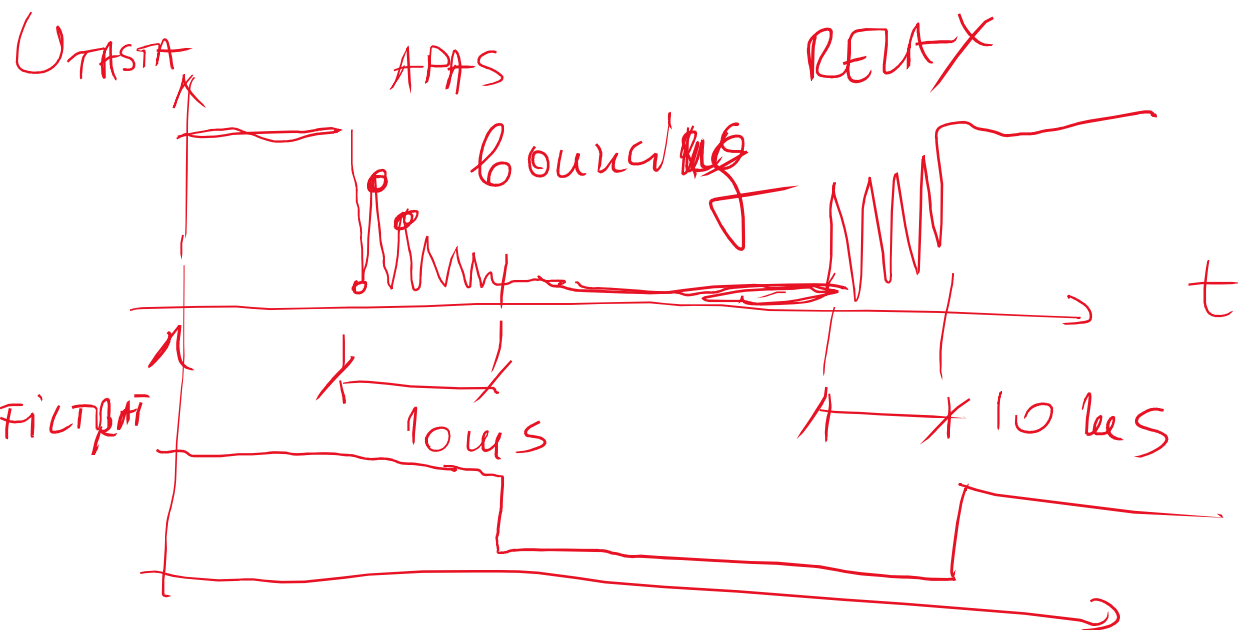
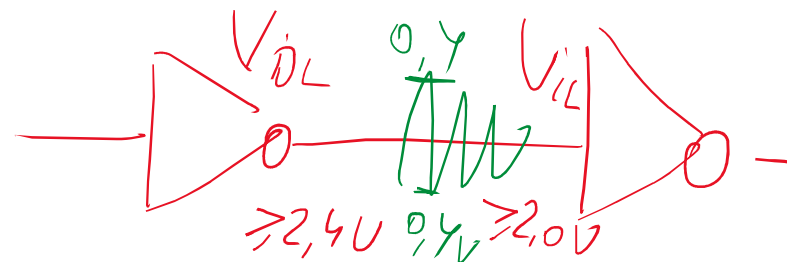


Diagram illustrating the operation of a monostable multivibrator (555 timer) in its basic configuration:



- The timing network consists of a resistor  $R$  and a capacitor  $C$  connected to the timing pins (pins 5, 6, and 2).
- The capacitor  $C$  is initially charged to  $U_{TASTA}$  (the supply voltage  $U_{TASTA}$ ).
- When the trigger input (pin 1) is pulled down to ground, the capacitor  $C$  begins to discharge through the resistor  $R$ .
- The output of the timer (pin 3, labeled  $Q$ ) transitions from a high state to a low state (labeled "RELAXARE") when the capacitor voltage reaches a threshold level.
- The output  $Q$  returns to its high state (labeled "APASARE") when the capacitor voltage reaches the threshold level.
- The output pulse width is determined by the timing components  $R$  and  $C$ .

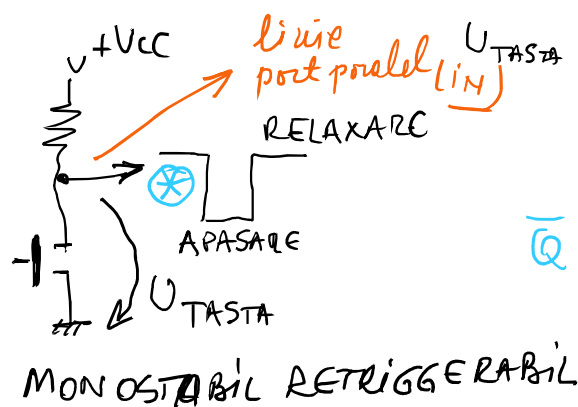

## MONOSTABIL RETRIGGERABIL

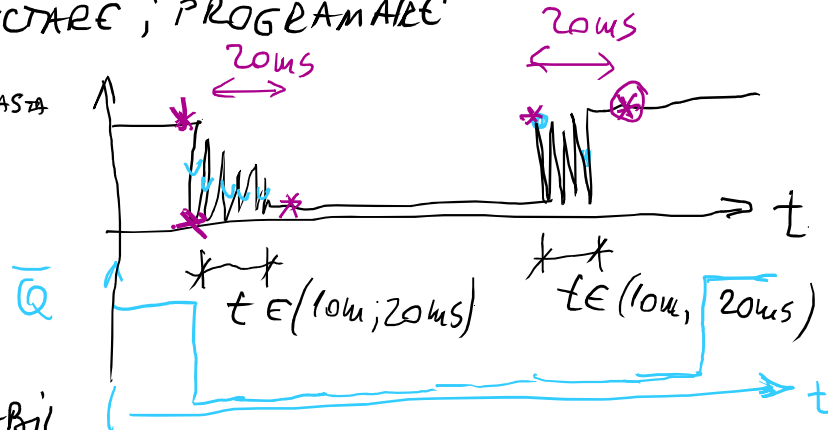

bounce  
debouncing

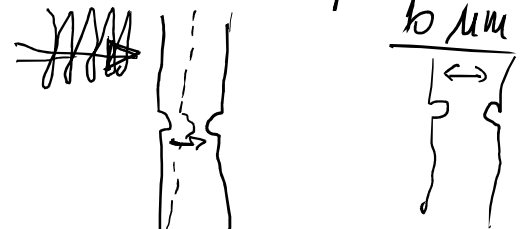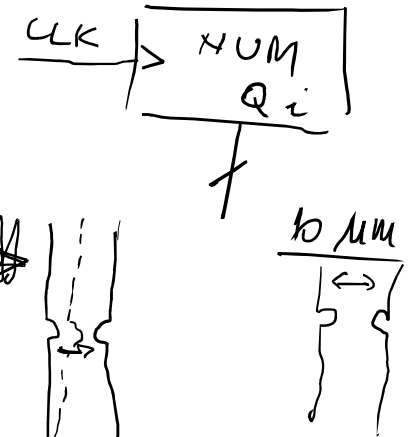

20kV - 1 м  
5v - 250 μV


folosi're  
optimale'  
linii PP

14 TASTE



$$2 \times 7 = 14$$
$$4 \times 4 = 16$$

## COMANDA MULTIPLEXATA TASTATURA

# COD-BREIßER

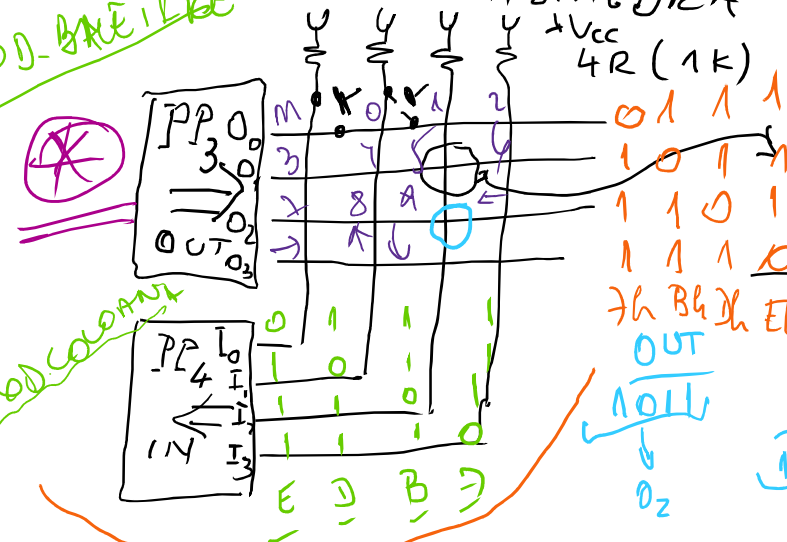


### SUBTEMA 3 (PARTE HW TASTATURA)

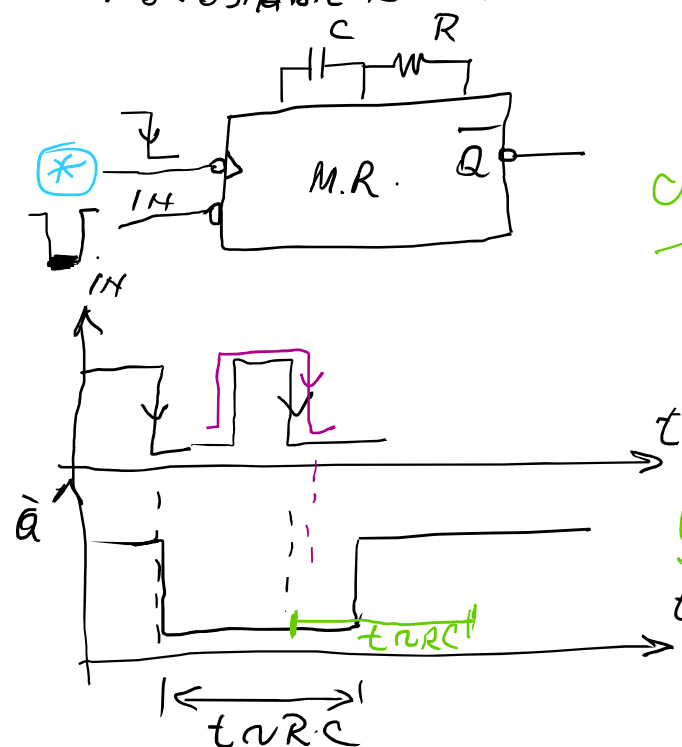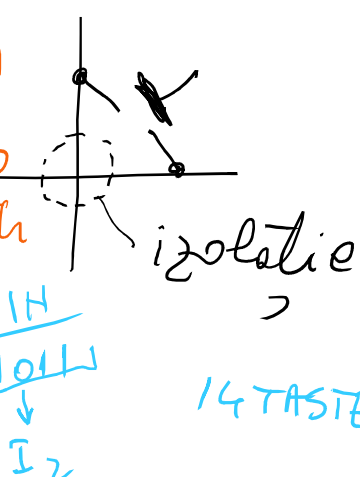





Proces de baleiere a tastaturii -

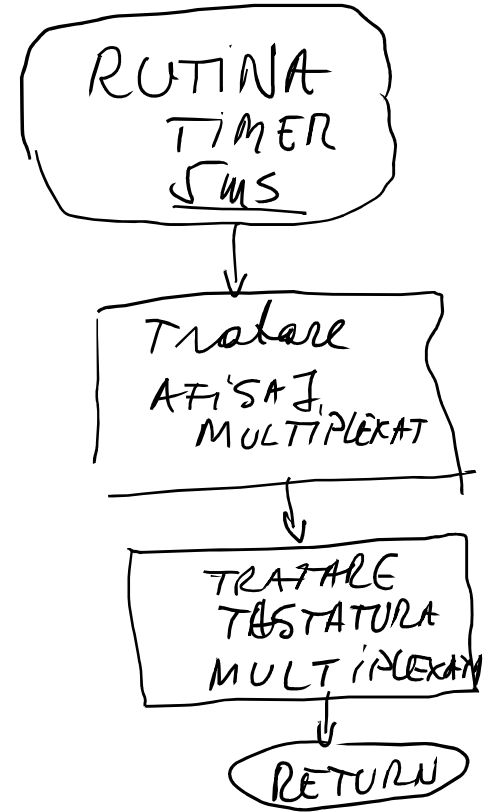$E \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow 7 \rightarrow E$   
 -----




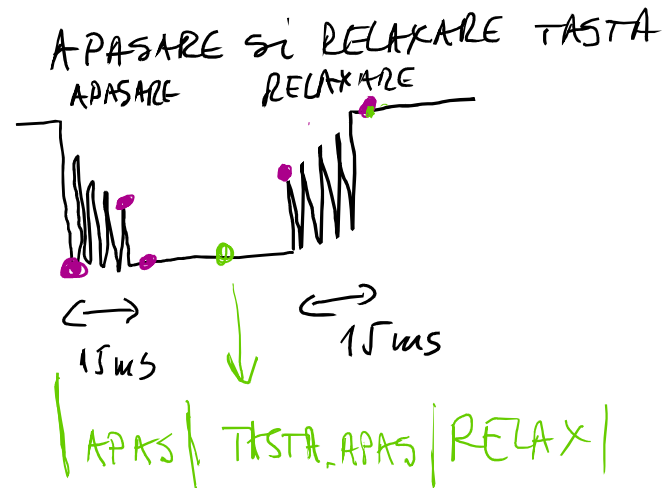$5\mu s$   
 $20\mu s$   
 $1/10 = 0,15$   
 $[100\mu s]$   
 $50Hz$   
 $ms$



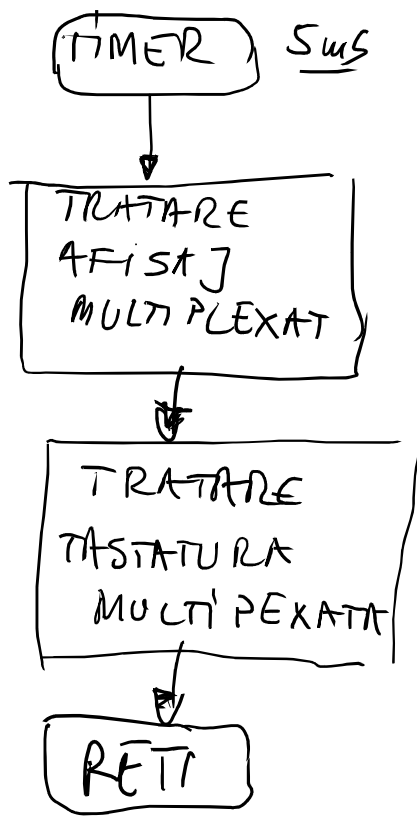

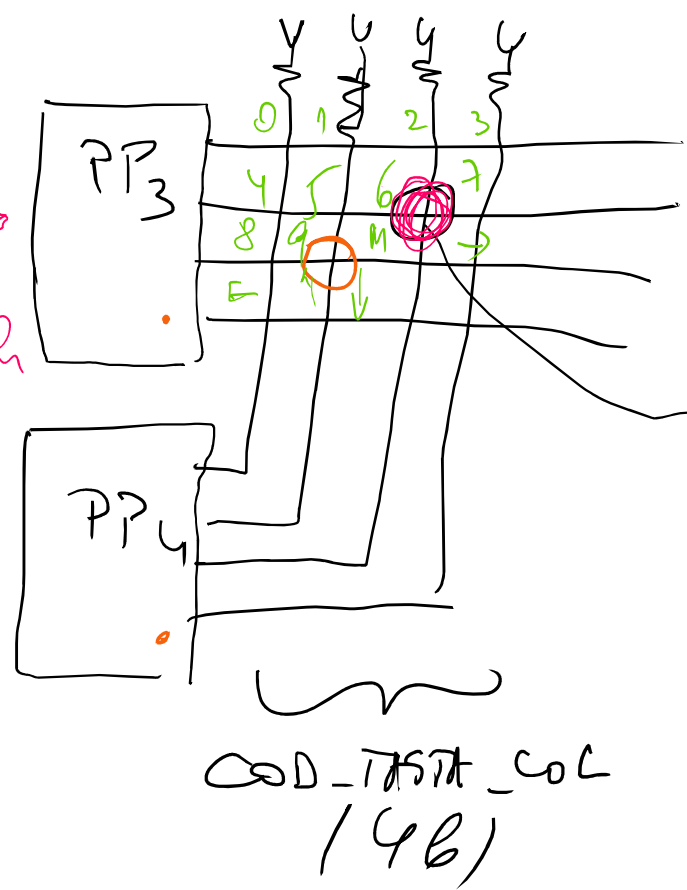
cod baleiaj  
 $\in \{07h, 08h, 09h, 0Eh\}$




locus

07h 08h  
 0 1 1  
 1 0 1  
 1 1 0  
 1 1 1

COD\_BALEIA] (4b)

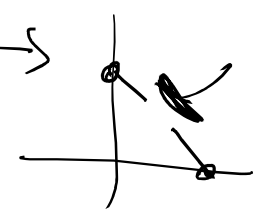

identificator tastei apasate

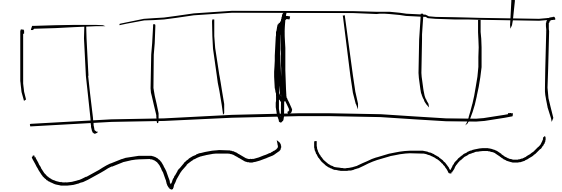

COD\_BALEIA] (4b) COD\_TASTA\_COL (4b)

1 0 1 1  
 B

1 1 0 1  
 D

SEMAFOR\_TASTA - indica  
 - taste  
 - apasate  
 - corect  
 COD\_BALEIA]  
 COD\_TASTA\_COL } taste  
 } apasate  
 => progr. principal

0  
 B Dh



⊗ La lucru cu o tastatură este necesar:

- A - identificarea momentului apăsării unei taste
- B - realizarea unei temporizări (15 μs) pentru evitarea bouncing-ului
- C - verificarea stării de apăsare a tastei respective (0)
  - identificarea momentului relaxării unei taste
  - realizarea unei temporizări (15 μs) pentru evitarea bouncing-ului
  - verificarea stării de relaxare a tastei (1)

⊗ Prelucrarea unei taste apăsată de către o altă componentă este necesară:


- semnalizarea unei taste corect apăsată (prin A, B, C)  
1 variabilă SEMAFOR-TASTA
- Codul de identificare a tastei apăsată (variabilele obținute prin concatenare cod de baleiere-pe linii și cod citit coloană)  
COD - BALEIAȚ      COD - TASTA - COL

END 18 mar 2026

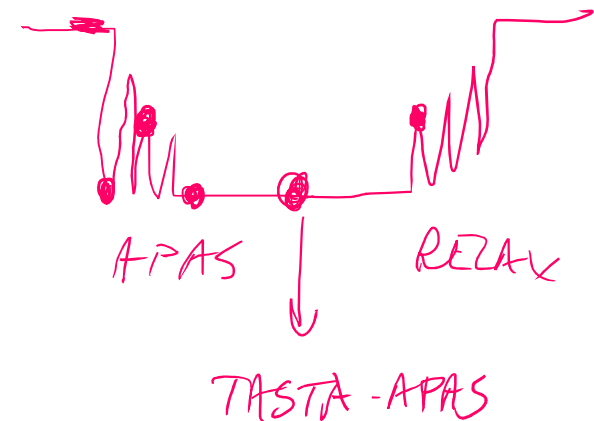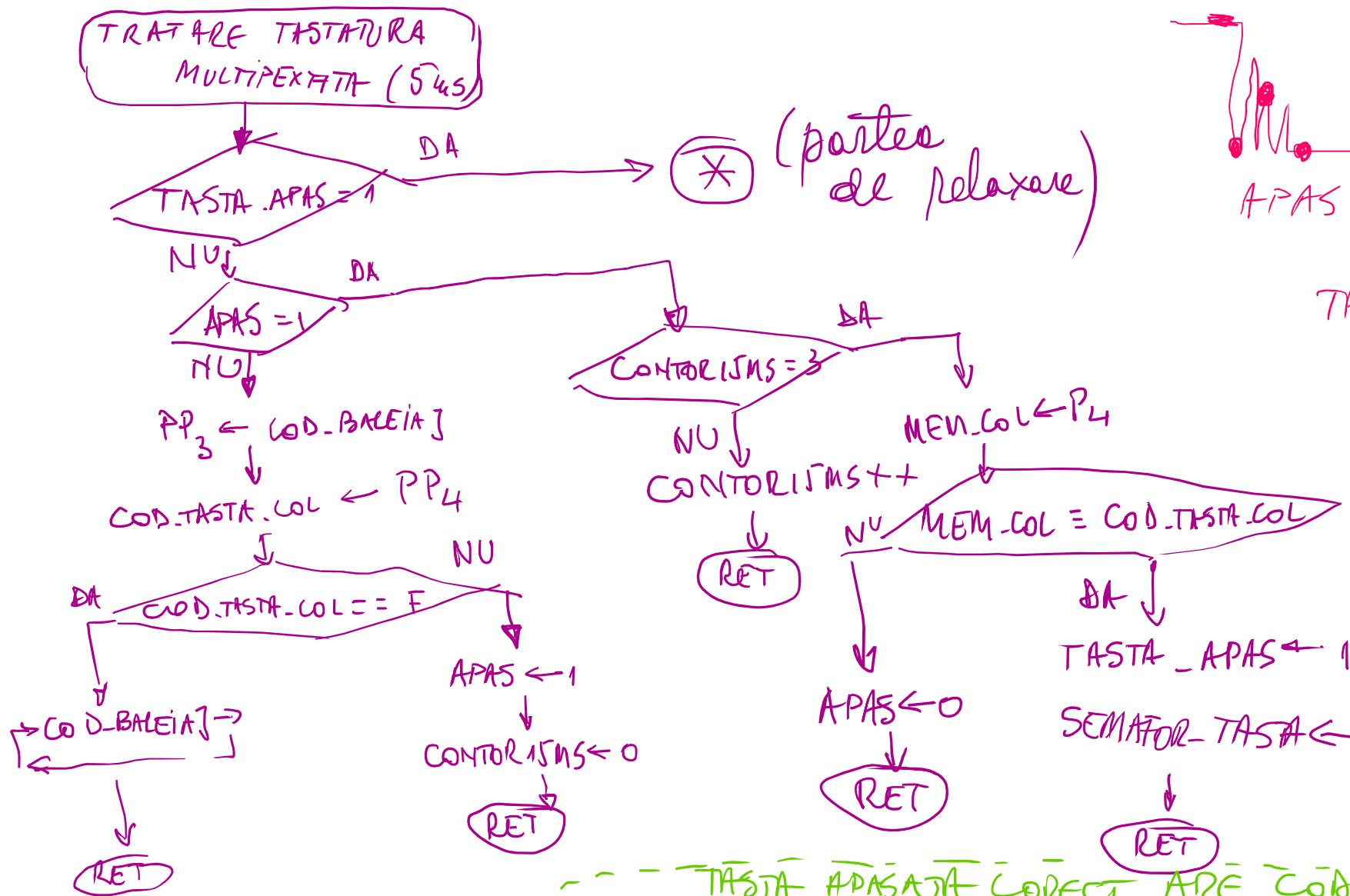

--- TASTA APASATA CORECT ARE CODUL DE IDENT.  
FORMAT AIN COD.BALEIA] SI COD.TASTA.COL !

INBICA  
CATRE  
PROG.PRINC  
APASARE  
CORECTA TASTA!

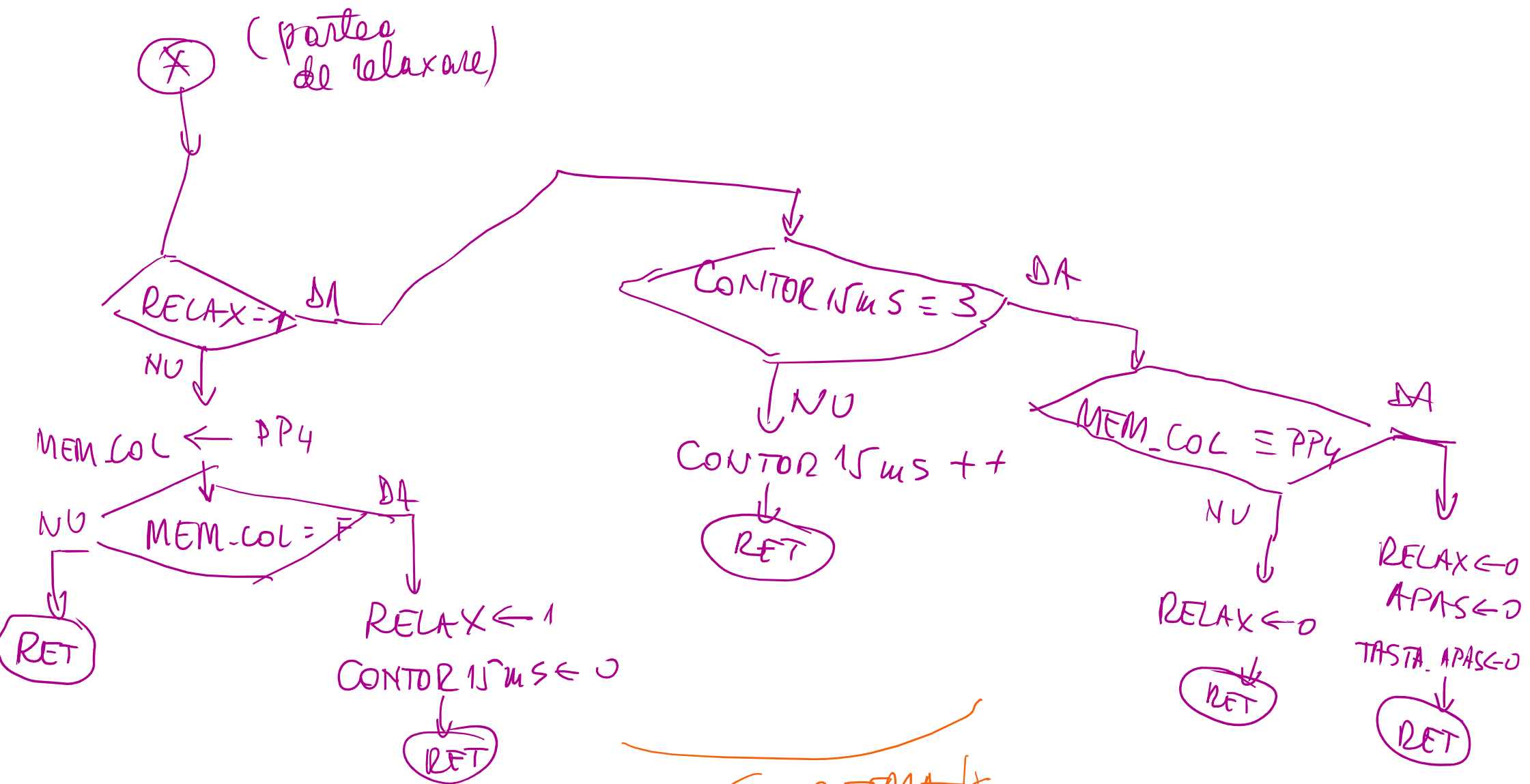

SUBTEMA 4

(SW - TASTATURA MUX.)



# Manual de utilizare al tabelor

Subtema 5

- 1) Tabelor are 2 moduri de funcționare
- 1) mod 0 - operare normale

2) mod 1 - programare


Modul se scrie prin apăsarea tastei M

- 2) În modul operare normale



- textul afișat se deplasează
- cifre stâng și dreapta viteze de deplasare indicate în funcție
- supraveghere taste M
- și curenții mod
- nici o altă tastă nu acționează în modul 0 !



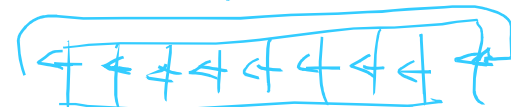
- 3) Modul programare
- = textul afișat rămâne fix
- = primul digit (dreapta) va clipi
- Cu timpul indicat în funcție
- = supraveghere taste apăsate
- 0, ..., 9,  $\leftarrow$   $\uparrow$   $\rightarrow$  , M
- = La tastele 0 ÷ 9  $\rightarrow$  se programează digitul cu valoarea


- = cu tastele  $\uparrow$  - incrementare
- $\downarrow$  - decrementare
- = cu tastele  $\leftarrow$   $\Rightarrow$  aleg următorul digit care se programează  $\leftarrow$



END 25 mar 2026

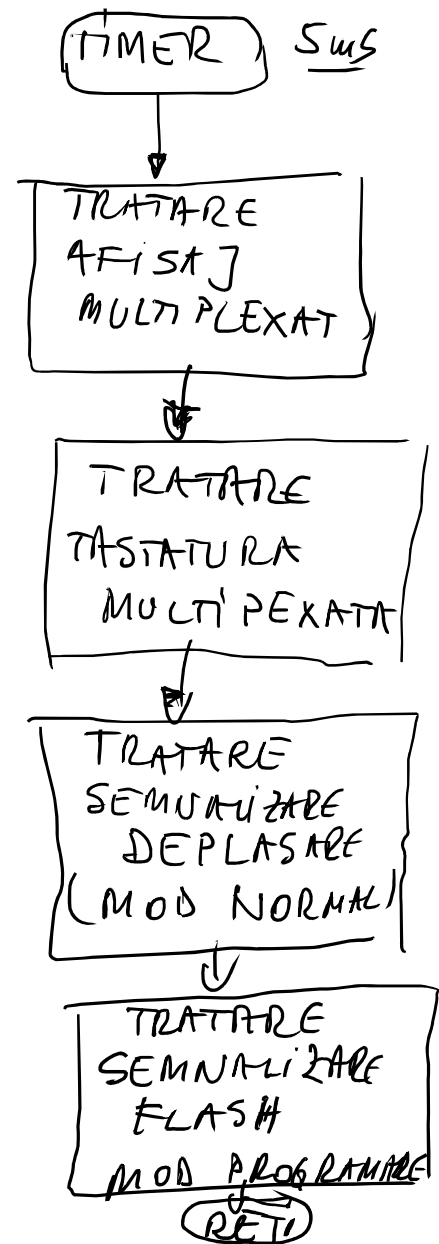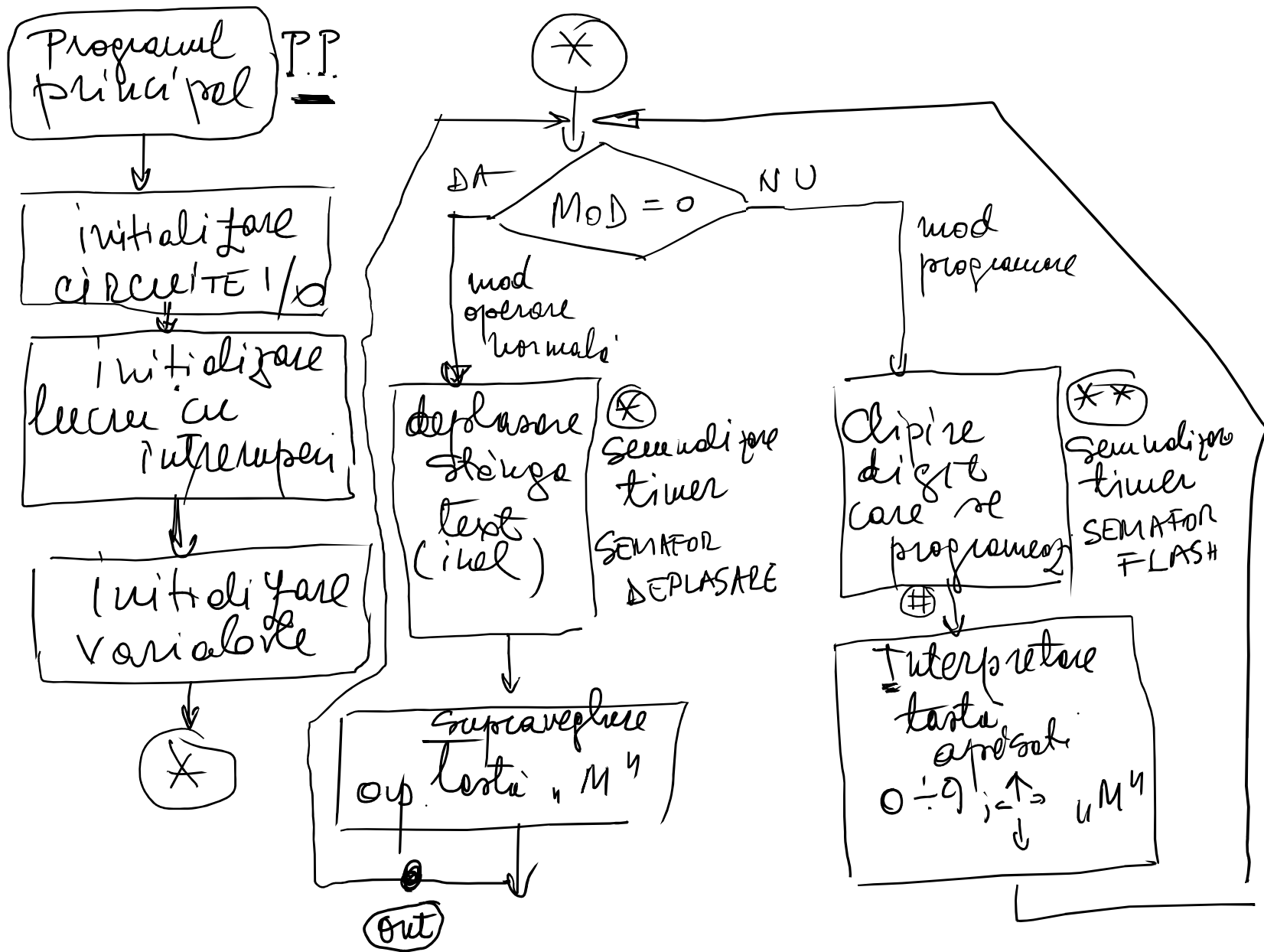

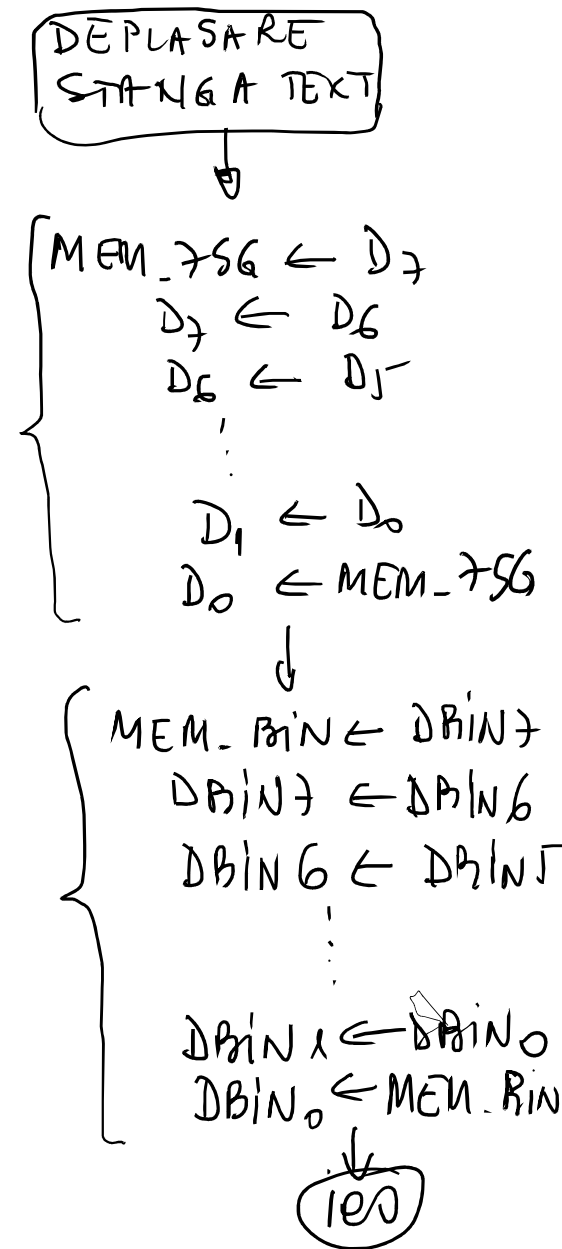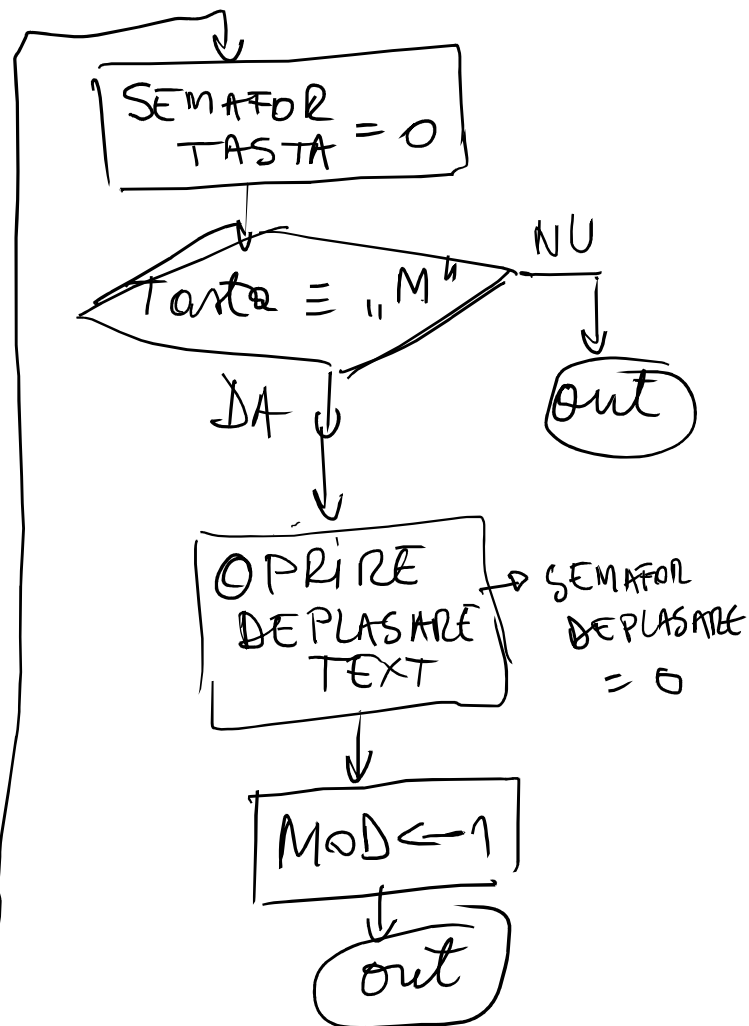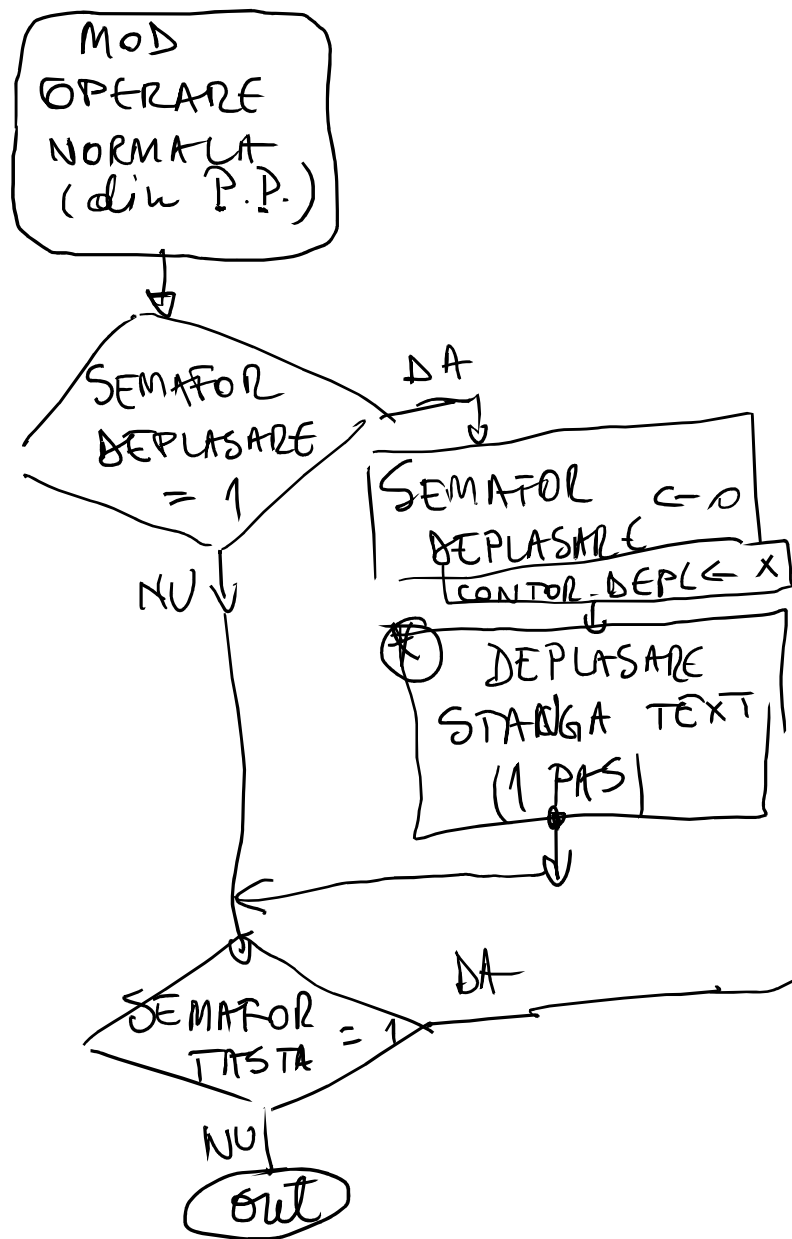

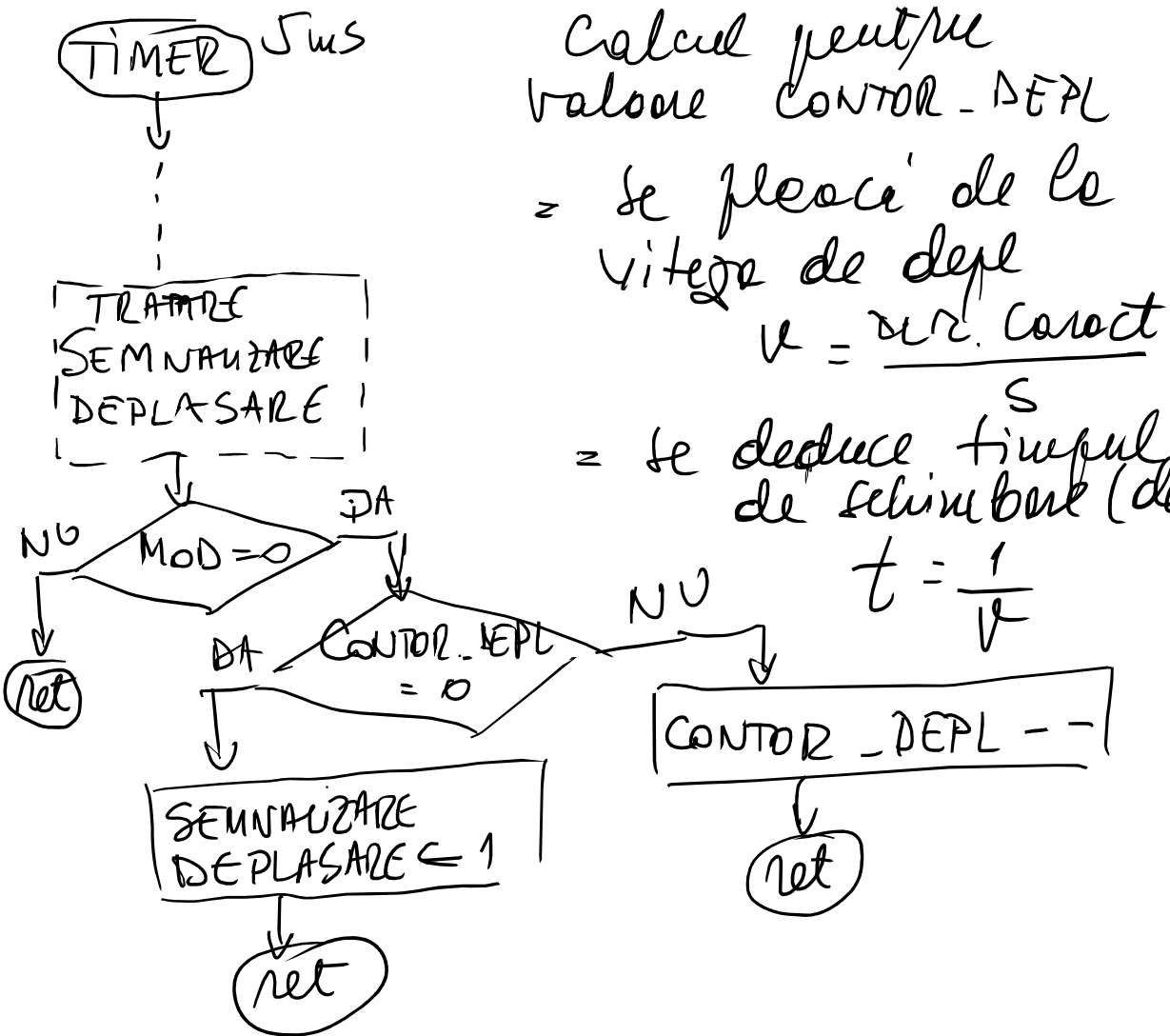

Calcul pentru  
valoare CONTOR-DEPL  
= se pleacă de la  
viteza de depl  
 $v = \frac{nr. \text{caract}}{s}$

= se deduce timpul  
de schimbare (deplasare)  
 $t = \frac{1}{v}$


= valoarea  
CONTOR-DEPL  
 $= \frac{1}{v}$   
 $\frac{5ms}{0.005s}$   
etalonul  
caz care maror  
timpul


## PROBLEMA

- verificarea operații  
cu valoarea CONTOR-DEPL




ex 4 caract/s  
 $v = 4 \frac{1}{s}$   
 $t = \frac{1}{4}$   
 $CONTOR = \frac{1.000}{4 \cdot 5} = 50 \text{ (V)}$


END 1 apr 2026

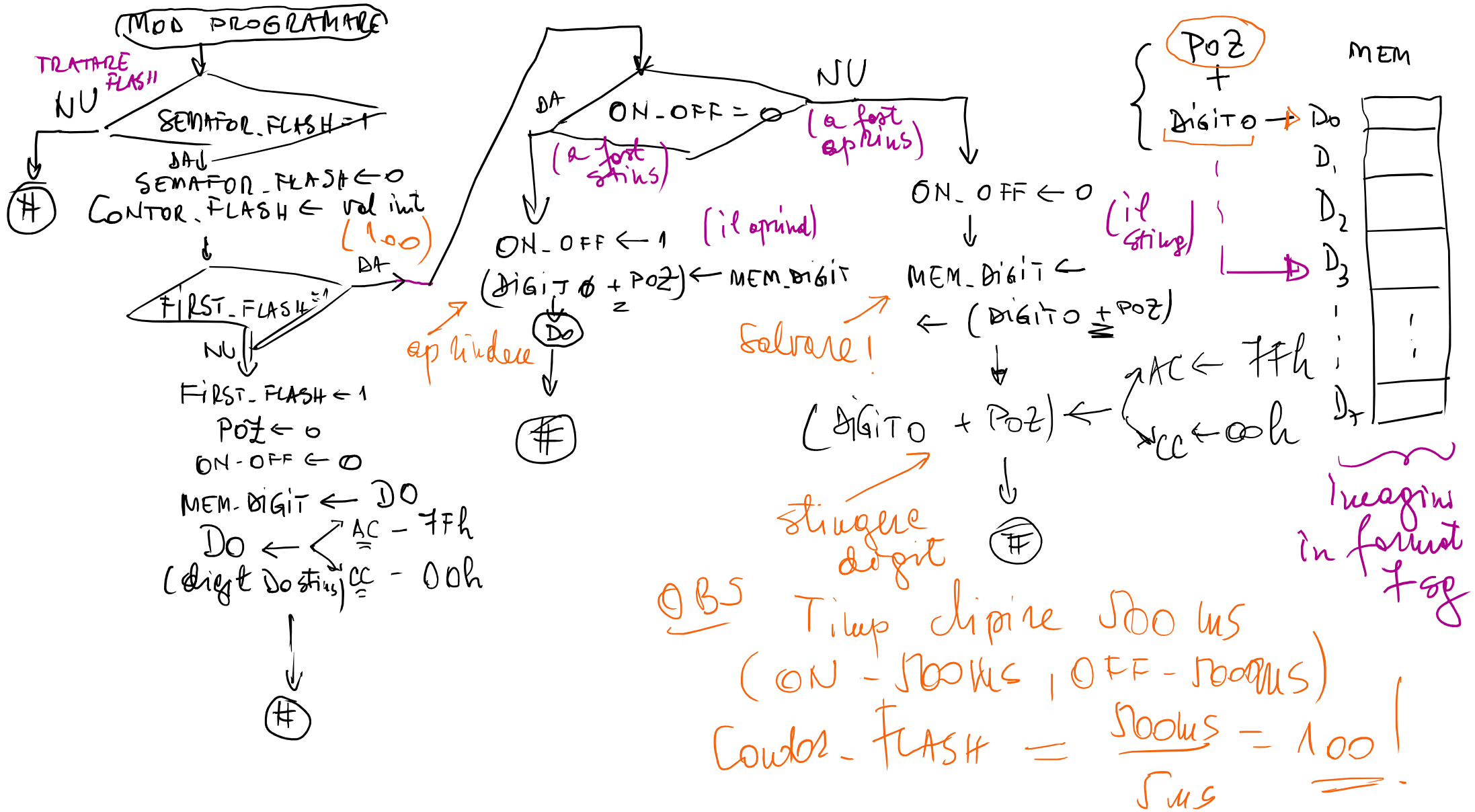

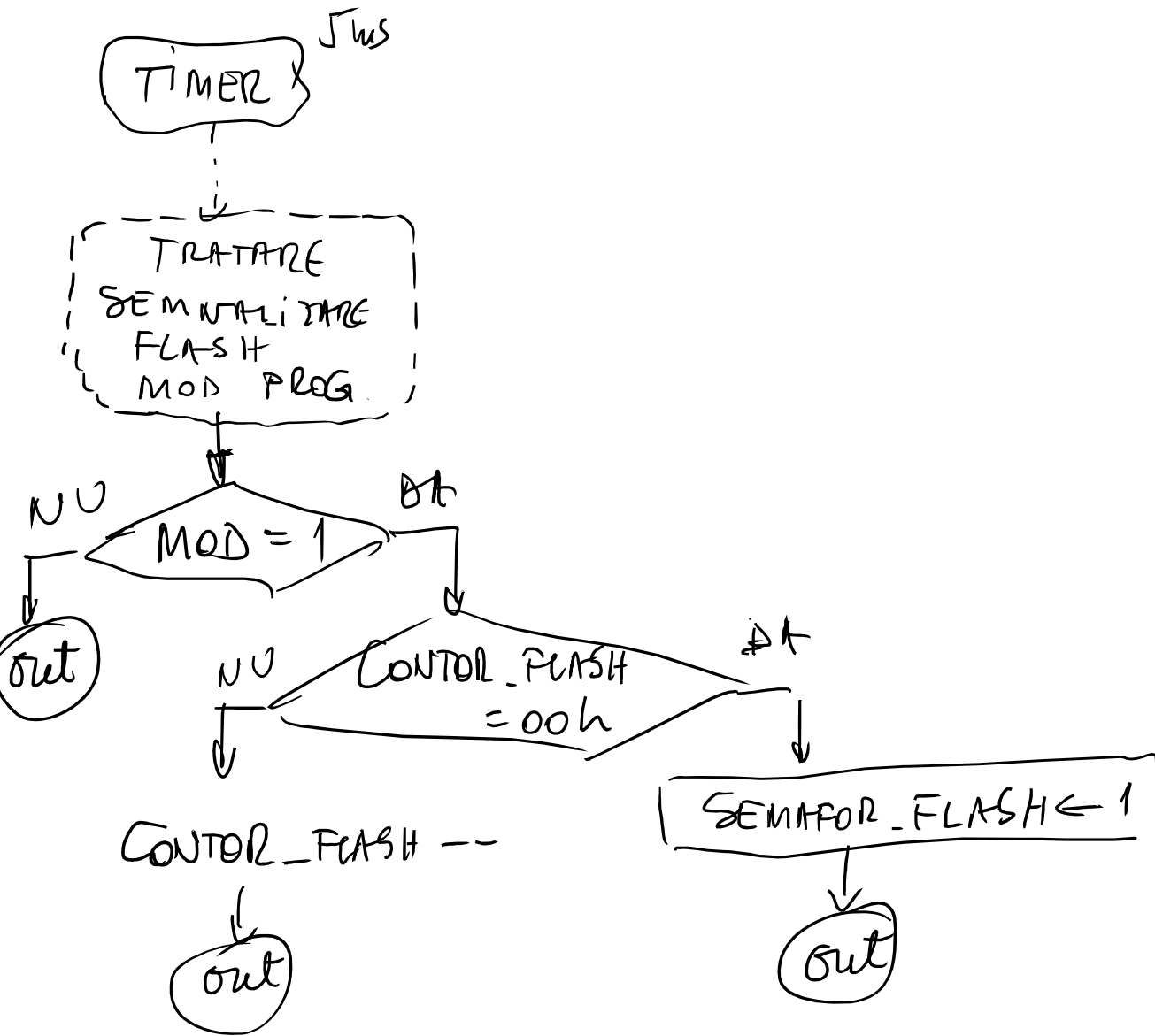



END 8 apr 2026

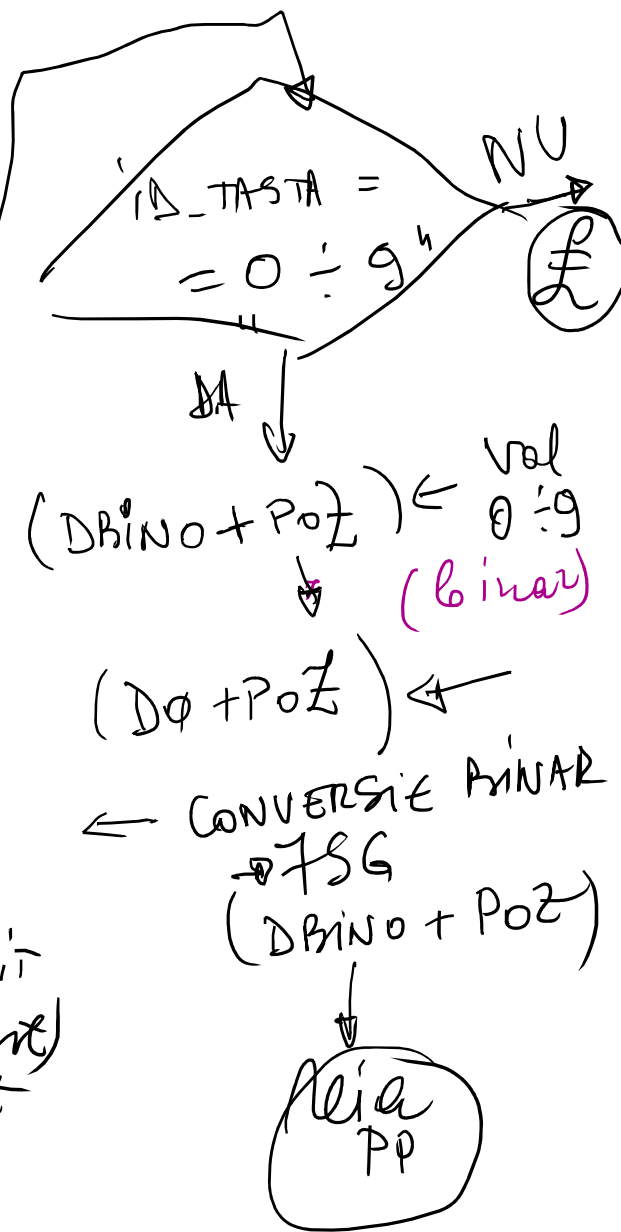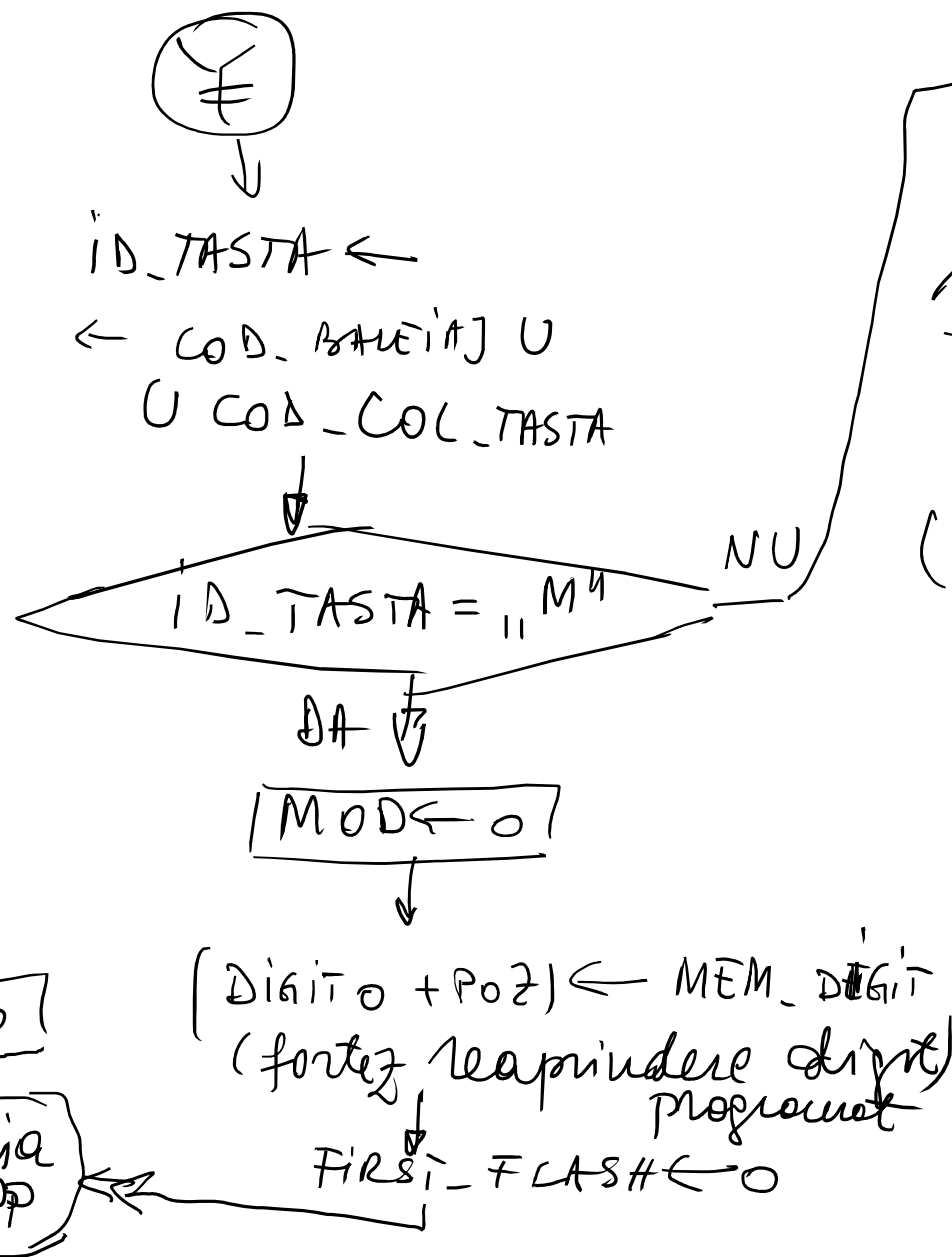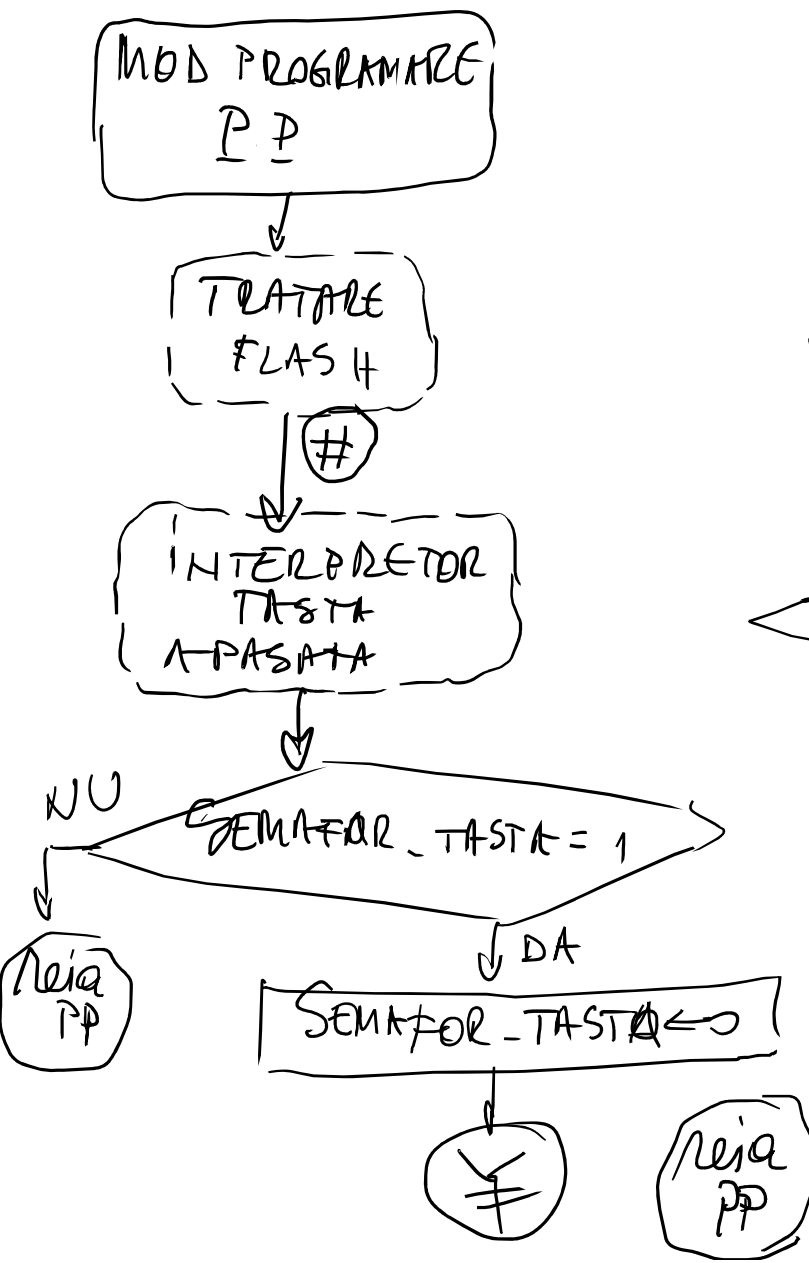

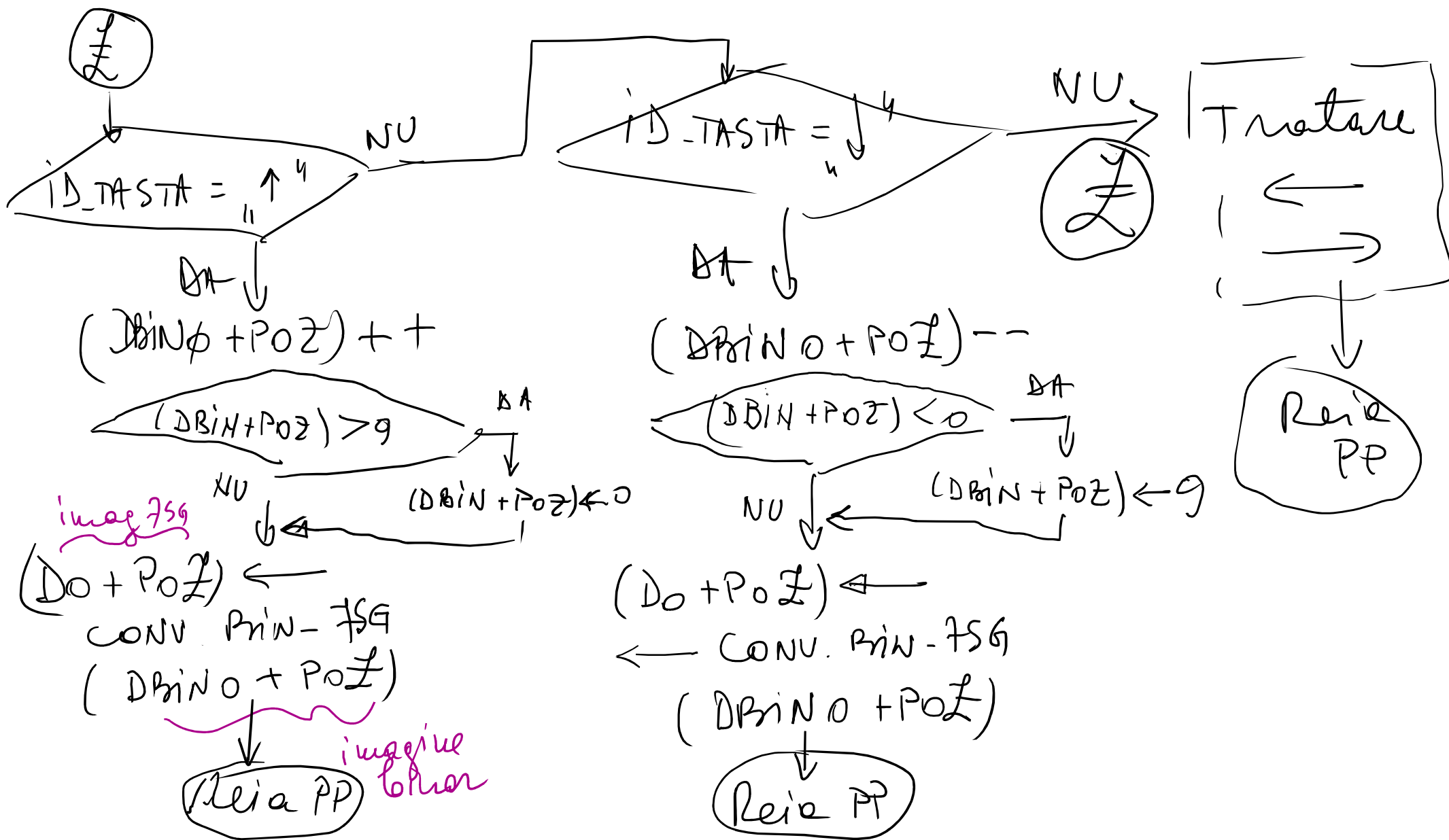



(Tratore teste  $\rightleftharpoons$ )

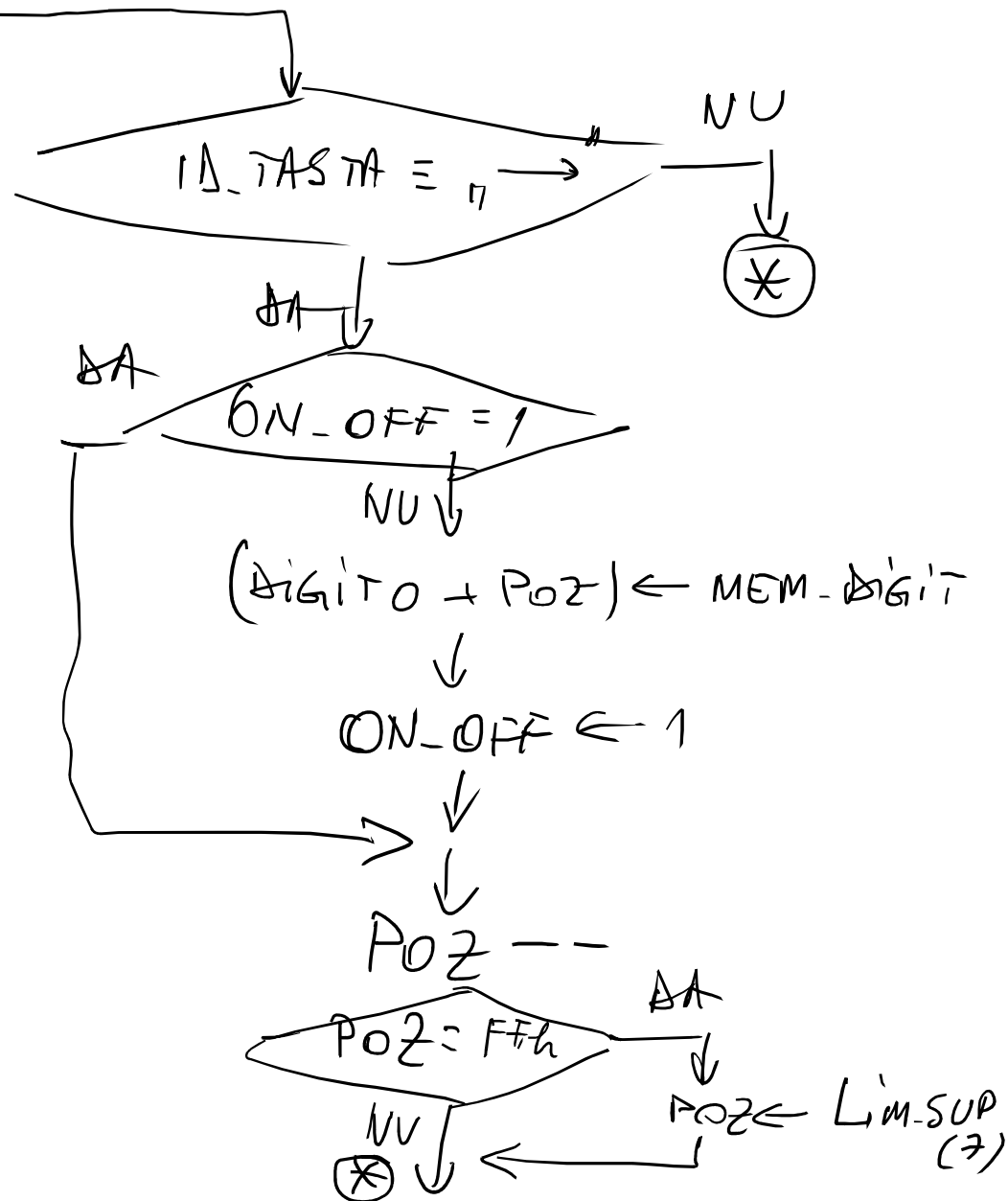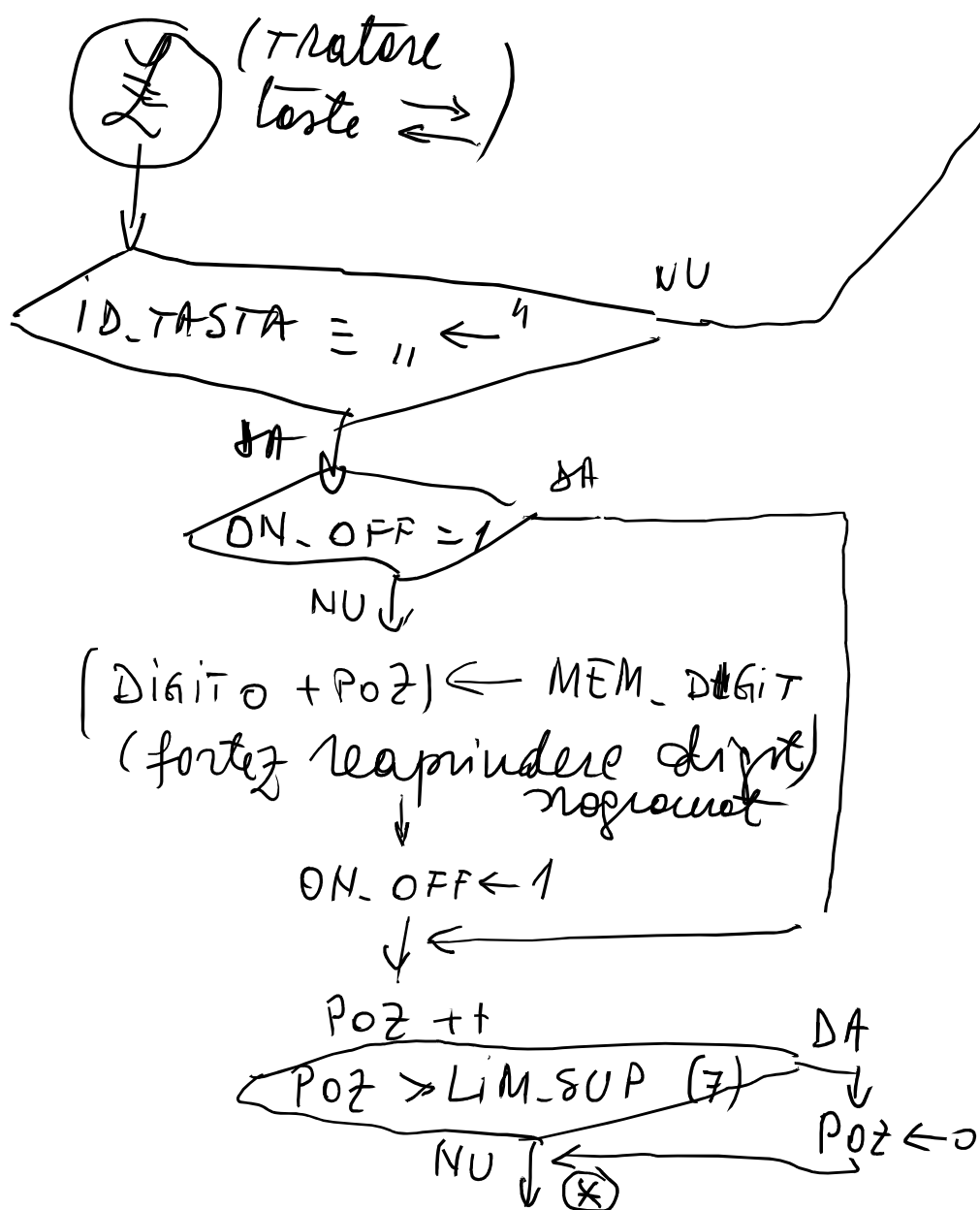

RAM

SEG M :

D<sub>0</sub>  
D<sub>1</sub>  
D<sub>2</sub>  
D<sub>3</sub>  
D<sub>4</sub>  
D<sub>5</sub>  
D<sub>6</sub>  
D<sub>7</sub>  
DBIN<sub>0</sub>  
DBIN<sub>1</sub>  
DBIN<sub>2</sub>  
DBIN<sub>3</sub>  
DBIN<sub>4</sub>  
DBIN<sub>5</sub>  
DBIN<sub>6</sub>  
DBIN<sub>7</sub>

CONV.  
BIN  
7 SG

BINAR

programme  
affichage

| segment outputs |   |   |   |   |   |   | display |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| a               | b | c | d | e | f | g |         |
| 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0       |
| 0               | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1       |
| 1               | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2       |
| 1               | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3       |
| 0               | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4       |
| 1               | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5       |
| 0               | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6       |
| 1               | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7       |
| 1               | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8       |
| 1               | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9       |

7-Segment Display

CONVERSION :  
(in mem. de programme)

7Eh, 0  
30h, 1  
62h, 2  
79h, 3  
33h, 4  
5Bh, 5  
1Fh, 6  
70h, 7  
7Fh, 8  
73h, 9

A ← # val. de conversion  
DPTR ← # Conversion

A ← (A + DPTR); MOV A, @A + DPTR

R<sub>0</sub> ← # BINAR

R<sub>1</sub> ← # SEG M

A ← @R<sub>0</sub>

CONVERSION

OR, ← A

COUNTER.AGIT ← # 8

CONV. Bin. to SG :

```

PUSH R0
PUSH R1
PUSH DPH
PUSH DPL
PUSH ACC
MOV CONTOR-DIGIT, #08h
MOV DPTR, #CONVERSION
MOV R0, #BINAR

```

loop :

```

MOV R1, #SEGM
MOV A, @R0
MOVC A, @A+DPTR
MOV @R1, A
INC R0
INC R1
DJNZ CONTOR-DIGIT, loop
POP ACC

```

```

POP DPL
POP DPH
POP R1
POP R0
RET

```

PAS 1

- Sch. HW - variants finish!

PAS 2

- organize SW

PAS 3

- Implementors in  
library ASM II a  
organizational

END 15 apr 2026